

Introducción a los Computadores

Transparencias de la asignatura

Juan Segarra y Alejandro Valero

Dpt. de informática e ingeniería de sistemas
Universidad de Zaragoza

Curso 2021–2022



© 2003-2012 Juan Segarra, Universidad de Zaragoza

© 2018-2021 Juan Segarra, Universidad de Zaragoza

Esta obra está distribuida bajo una *Licencia Creative Commons BY-SA*. Para ver una copia de la licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.es>



Resumen de Licencia Creative Commons

Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)



Este es un resumen legible por humanos (y no un sustituto) de la licencia.

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier forma razonable, pero no de forma que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante.



Compartir Igual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Avisos:

No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable. No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad, privacidad, o derechos morales pueden limitar la forma en que utilice el material.

Introducción a los computadores

Tema 1 – Álgebra de Boole

Juan Segarra y Alejandro Valero


Dpt. de informática e ingeniería de sistemas
Universidad de Zaragoza



Índice

1. Introducción
2. Álgebra de Boole
3. Funciones lógicas
4. Puertas lógicas
5. Formas canónicas
6. Funciones incompletamente especificadas
7. Mapas de Karnaugh

1 Introducción

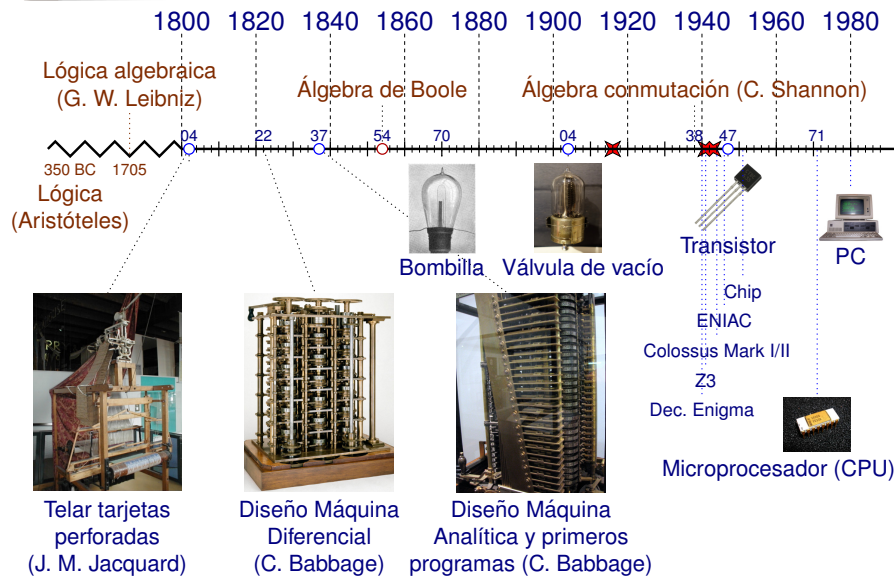

1 Introducción (II)

Computador: dispositivo capaz de ejecutar secuencias de instrucciones aritmético-lógicas previamente programadas

Los computadores actuales operan mediante circuitos lógicos

- Base matemática: *Álgebra de Boole*
- Descripción de comportamientos por medio de *funciones lógicas o booleanas*
- Implementación de operaciones algebraicas mediante *puertas lógicas*

Teoría de autómatas: Posibilidad de actuar en base a la entrada actual (*sistema combinatorial*), a la secuencia de entradas hasta el momento (*sistema secuencial*), o a la secuencia de entradas y un almacén de datos (*Máquina de Turing*)

2 Álgebra de Boole

Estructura algebraica definida por un conjunto de elementos $B = \{0, 1\}$ (falso, verdadero), dos operaciones binarias $\{+ \equiv \vee, \cdot \equiv \wedge\}$ y una operación unaria $\{\bar{} \equiv \neg\}$, que satisface los siguientes axiomas/propiedades:

- Existencia de elementos
 - $\exists x, y \in B, x \neq y$
- Clausura
 - $\forall x, y \in B, x + y \in B$
 - $\forall x, y \in B, x \cdot y \in B$
- Propiedad asociativa
 - $\forall x, y, z \in B,$
 $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
 - $\forall x, y, z \in B,$
 $x + (y + z) = (x + y) + z$
- Propiedad conmutativa
 - $\forall x, y \in B, x + y = y + x$
 - $\forall x, y \in B, x \cdot y = y \cdot x$
- Propiedad distributiva
 - $\forall x, y, z \in B,$
 $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
 - $\forall x, y, z \in B,$
 $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$
- Involución
 - $\forall x \in B, \overline{\overline{x}} = x$

2 Álgebra de Boole (II)

- Elementos de identidad
 - $\forall x \in B, x + 0 = x$
 - $\forall x \in B, x \cdot 1 = x$
- Complemento
 - $\forall x \in B, x + \bar{x} = 1$
 - $\forall x \in B, x \cdot \bar{x} = 0$
- La ley de De Morgan
 - $\forall x, y, z, \dots, w \in B, \overline{x + y + z + \dots + w} = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} \cdot \dots \cdot \bar{w}$
 - $\forall x, y, z, \dots, w \in B, \overline{\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} \cdot \dots \cdot \bar{w}} = \bar{\bar{x}} + \bar{\bar{y}} + \bar{\bar{z}} + \dots + \bar{\bar{w}}$
- Idempotencia
 - $\forall x \in B, x + x = x$
 - $\forall x \in B, x \cdot x = x$
- Elementos dominantes
 - $\forall x \in B, x + 1 = 1$
 - $\forall x \in B, x \cdot 0 = 0$

Ley De Morgan

$$x + y = \overline{\bar{x} \cdot \bar{y}}$$

$$\overline{\bar{x} + \bar{y}} = x \cdot y$$

3 Funciones lógicas

- Una *función lógica* o booleana es una aplicación

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) \rightarrow s$$








siendo $e_1, e_2, \dots, e_n \in \{0, 1\}$ las variables lógicas de entrada y $s \in \{0, 1\}$ la salida de la función. E.g. $f(a, b) = a + (\bar{a} \cdot \bar{b})$

- Su *tabla de verdad* muestra todas las posibles combinaciones de entradas y su salida correspondiente

a	b	f
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

4 Puertas lógicas

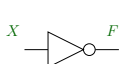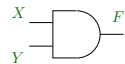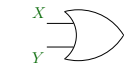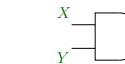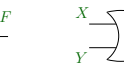ANSI/IEEE Standard 91-1984

NOT	AND	OR	NAND	NOR																																																												
																																																																
	<table border="1"><thead><tr><th>X</th><th>Y</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	X	Y	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table border="1"><thead><tr><th>X</th><th>Y</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	X	Y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table border="1"><thead><tr><th>X</th><th>Y</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	X	Y	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table border="1"><thead><tr><th>X</th><th>Y</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	X	Y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
X	Y	F																																																														
0	0	0																																																														
0	1	0																																																														
1	0	0																																																														
1	1	1																																																														
X	Y	F																																																														
0	0	0																																																														
0	1	1																																																														
1	0	1																																																														
1	1	1																																																														
X	Y	F																																																														
0	0	1																																																														
0	1	1																																																														
1	0	1																																																														
1	1	0																																																														
X	Y	F																																																														
0	0	1																																																														
0	1	0																																																														
1	0	0																																																														
1	1	0																																																														
		<table border="1"><thead><tr><th>X</th><th>Y</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	X	Y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0		<table border="1"><thead><tr><th>X</th><th>Y</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	X	Y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1																														
X	Y	F																																																														
0	0	0																																																														
0	1	1																																																														
1	0	1																																																														
1	1	0																																																														
X	Y	F																																																														
0	0	1																																																														
0	1	0																																																														
1	0	0																																																														
1	1	1																																																														
XOR (\oplus)			XNOR ($\overline{X \oplus Y}$)																																																													


4.1 Conjunto funcionalmente completo

- ¿Podemos construir unas puertas con otras?
- Un conjunto de puertas es funcionalmente completo si cualquier función lógica puede realizarse con un circuito que utilice sólo esos tipos de puertas
- La puerta/función NAND es funcionalmente completa y la puerta/función NOR también

🔗 Hallar expresiones equivalentes usando sólo NANDs/NORs:

$$\begin{array}{lcl}
 \bar{A} & = & \\
 A \cdot B & = & \\
 A + B & = & \\
 \overline{A \cdot B} & = & \overline{A \cdot B} \\
 \overline{A + B} & = & \overline{A + B} \\
 A \oplus B & = &
 \end{array}$$

4.2 Diversidad de implementaciones

 

Dos niveles (inversores no cuentan):

$$Z_1 = (A \cdot B \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot C) + (\bar{B} \cdot C)$$

Multinivel; las líneas no atraviesan el mismo n° de puertas:

$$Z_2 = ((A \cdot B) \cdot \bar{C}) + ((A \cdot B) \cdot C)$$

Puertas complejas (menos puertas):

$$Z_3 = (A \cdot B) \oplus C$$

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

5 Formas canónicas

- La tabla de verdad es única para cada función booleana
- Existen muchas expresiones de una misma tabla de verdad
- **Formas canónicas:** formas estándar de expresiones booleanas
 1. Forma *suma de minitérminos*, forma canónica de suma de productos o forma normal disyuntiva
 2. Forma *producto de maxitérminos*, forma canónica de producto de sumas o forma normal conjuntiva
- Las formas canónicas son *únicas* para cada función
- Las formas canónicas en general *no* son expresiones minimizadas

5.1 1ª FC: Suma de Minitérminos

A	B	C	F	Minitérmino
0	0	0	0	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} = m_0$
0	0	1	0	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C = m_1$
0	1	0	0	$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} = m_2$
0	1	1	1	$\bar{A} \cdot B \cdot C = m_3$
1	0	0	1	$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} = m_4$
1	0	1	1	$A \cdot \bar{B} \cdot C = m_5$
1	1	0	1	$A \cdot B \cdot \bar{C} = m_6$
1	1	1	1	$A \cdot B \cdot C = m_7$

Minitérmino: Producto de literales en el que cada variable aparece *exactamente* una vez, *complementada* si es 0 o sin complementar si es 1

Forma canónica: Suma de los minitérminos con salida 1

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \sum m(3, 4, 5, 6, 7) = m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 \\
 &= \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C
 \end{aligned}$$

5.2 2ª FC: Producto de Maxitérminos

A	B	C	F	Maxitérmino
0	0	0	0	$A + B + C = M_0$
0	0	1	0	$A + B + \bar{C} = M_1$
0	1	0	0	$A + \bar{B} + C = M_2$
0	1	1	1	$A + \bar{B} + \bar{C} = M_3$
1	0	0	1	$\bar{A} + B + C = M_4$
1	0	1	1	$\bar{A} + B + \bar{C} = M_5$
1	1	0	1	$\bar{A} + \bar{B} + C = M_6$
1	1	1	1	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} = M_7$

Maxitérmino: Suma de literales en los que cada variable aparece *exactamente* una vez, *complementada si es 1* o *sin complementar si es 0*

Forma canónica: Producto de maxitérminos con salida 0

$$F(A, B, C) = \prod M(0, 1, 2) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2$$

$$= (A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (A + \bar{B} + C)$$


6 Func. incompletamente especificadas

Con n entradas hay 2^n posibles combinaciones de entradas, pero puede que algunas de ellas sean imposibles

- Su salida no importa
- En tabla de verdad, X en la salida de la fila que no importa
- En formas canónicas, d/D (*don't care*)
 - $F = \sum m(\dots) + \sum d(\dots)$
 - $F = \prod M(\dots) \cdot \prod D(\dots)$
- Se puede aprovechar para simplificar el circuito asumiendo lo que más convenga (1/0) para cada X

7 Mapas de Karnaugh

 1. Transformar la tabla de verdad en un *mapa de Karnaugh*¹ como si fuera un tablero de coordenadas




2. Seleccionar conjuntos *lo más grandes posible* de 2^n elementos iguales
3. Ver qué términos tienen en común sus elementos
4. Conjuntos de 1s representados como *sumas de productos* y de 0s como *productos de sumas con términos negados*

¹M. Karnaugh (1953), E. Veitch (1952), A. Marquand (1881)

7 Mapas de Karnaugh (II)

- Teniendo dos variables por fila/columna la secuencia de valores en la tabla debe ser *obligatoriamente* 00, 01, 11, 10
- Los conjuntos se pueden solapar
- Se pueden hacer conjuntos por los bordes
- Cada X que aparezca puede valer lo que más convenga
- Si los conjuntos no son lo más grandes posible, la función resultante NO estará minimizada
- Cuando hay 5 (o más) variables podemos hacer mapas de 4 variables fijando el valor del resto de variables V para cada uno de los mapas
 - Podemos hacer conjuntos entre los dos mapas si están exactamente en la misma posición del mapa, en cuyo caso no aparecerá la variable V en la expresión del conjunto
 - En los conjuntos que sólo aparezcan en uno de los mapas, aparecerá la variable V con el valor de dicho mapa

Curiosidad: bit cuántico (qubit)

 

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \text{ con } \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

- ▶ Un qubit está en todos sus estados posibles (∞) a la vez
- ▶ Los qubits están almacenados en ubicaciones fijas y se les “inducen” funciones/puertas
- ▶ Las puertas para qubits son completamente distintas a las del Álgebra de Boole
- ▶ Tras aplicar puertas, se puede obtener la probabilidad de que el qubit se encuentre en cierto estado (e.g. 0,1)

Créditos de material reutilizado

Imagen «Máquina diferencial» (p. 3): Science Museum London (bordes eliminados)

Imagen «Máquina analítica» (p. 3): Marcin Wichary

Imagen «Bombilla de Edison» (p. 3):

Imagen «Válvula de vacío» (p. 3): Daredot

Imagen «Transistor» (p. 3): Aminba1376

Imagen «Intel C4004» (p. 3): Peter1912

Imagen «IBM PC 5150» (p. 3): Boffy b

Imagen «Esfera de Bloch» (p. 17): Glosser.ca

Introducción a los computadores

Tema 2 – Representación numérica

Juan Segarra y Alejandro Valero


Dpt. de informática e ingeniería de sistemas
Universidad de Zaragoza



Índice

1. Introducción
2. Sistema de numeración posicional
3. Representación de números enteros
4. Operaciones aritméticas básicas
5. Otros códigos numéricos
6. Tablas de interpretación/representación (4 bits)
7. Representación de números reales

1 Introducción

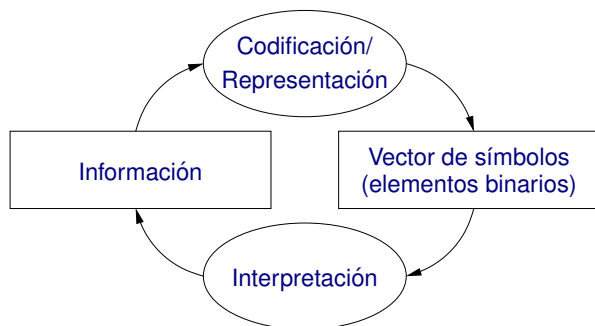

- Una misma información se puede codificar/representar de distintas formas
 - Un cuatro se puede representar como 4 o como *IV*
- Un mismo símbolo se puede interpretar de distintas formas
 - “+” puede ser un operador aritmético (suma) o lógico (OR)

1 Introducción (II)

Limitaciones del computador:

- Sólo puede almacenar 0s y 1s
 - Cualquier información se debe codificar en 0s y 1s
 - Ayuda: Uso de base 2 (dígitos 0/1) en vez de base 10
- Tiene un espacio de almacenamiento limitado
 - Limitación en el número de bits a usar → rangos de representación (\mathbb{N} , \mathbb{Z} , \mathbb{R}) y precisión

Longitudes usuales de datos en un computador:

- Bit (bit): binary digit (1/0)
- Byte (B): vector de 8 bits

2 Sistema de numeración posicional

$$X = \sum x_i \cdot b^i$$

siendo X el valor a representar, x_i el dígito i de la representación y b la base numérica

- Base 10: $b = 10$ y $x_i \in \{0, 9\}$; base 2: $b = 2$ y $x_i \in \{0, 1\}$

E.g.: $423,5_{10} = 4 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-1}$
 $1101,1_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} = 13,5_{10}$

- Con n dígitos se pueden representar b^n valores
- El dígito x_{n-1} (izquierda) es el de mayor peso o más significativo (MSB), y el de la derecha el de menor peso o menos significativo (LSB)

2 Sistema de numeración posicional (II)

Binario → decimal: Desglosar en dígitos multiplicados por la base con su exponente y realizar los cálculos

Parte natural decimal → binario: Dividir sucesivamente el número entre 2 hasta que el cociente sea 0 ó 1 y tomar ese cociente y los restos de forma ascendente

Parte fraccionaria decimal → binario: Multiplicar sucesivamente la parte fraccionaria del número por 2 hasta que desaparezca y tomar las partes enteras en orden descendente

Base 8 y 16: cada dígito *octal* (0-7) corresponde a tres binarios y cada *hexadecimal* a cuatro (letras A-F para dígitos 10-15)

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
5	101	5 (05)	5 (0x5)
9	1001	11 (011)	9 (0x9)
10	1010	12 (012)	A (0xA)
31	11111	37 (037)	1F (0x1F)

3 Representación de enteros (n bits)

- Signo-Magnitud
 - El bit más significativo (MSB) indica el signo (0=+, 1=-) y los bits restantes indican la magnitud (\mathbb{N}) en binario
 - Los positivos se representan como en binario \mathbb{N}
 - Rango de representación: $[-(2^{n-1} - 1), +2^{n-1} - 1]$
 - Dos posibles representaciones del 0: +0 y -0
- Complemento a 1 (Ca1, C1)
 - Se utiliza la función $fCa1(x) = 2^n - 1 - x$ para obtener la representación con signo cambiado de $x \in \mathbb{Z}$
 - Los positivos se representan como en binario \mathbb{N}
 - En la práctica, $fCa1(x)$ se calcula intercambiando $0 \leftrightarrow 1$
 - El bit más significativo (MSB) indica el signo (0=+, 1=-)
 - Rango de representación: $[-(2^{n-1} - 1), +2^{n-1} - 1]$
 - Dos posibles representaciones del 0: +0 y -0

3 Representación de enteros (n bits) (II)

- Complemento a 2 (Ca2, C2)
 - Se utiliza la función $fCa2(x) = 2^n - x$ para obtener la representación con signo cambiado de $x \in \mathbb{Z}$
 - Los positivos se representan como en binario \mathbb{N}
 - En la práctica, se calcula como $fCa2(x) = fCa1(x) + 1$
 - El bit más significativo (MSB) indica el signo (0=+, 1=-)
 - Rango de representación: $[-2^{n-1}, +2^{n-1} - 1]$
 - Una única representación posible del 0
- Dado un vector de bits, ¿qué número entero representa?
 1. Mirar el bit más significativo
 2. Si es 0, el número es positivo y se interpreta como binario \mathbb{N}
 3. Si es 1, el número es negativo y se interpreta según la codificación

4 Operaciones aritméticas básicas

$$\begin{array}{r}
 A \\
 +B \\
 \hline
 CS
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 0 + 0 = 00 \\
 0 + 1 = 01 \\
 1 + 1 = 10 \\
 1 + 1 + 1 = 11
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 C_3 C_2 C_1 C_0 \leftarrow \text{ACarreos} \\
 A_3 A_2 A_1 A_0 \leftarrow A \\
 + B_3 B_2 B_1 B_0 \leftarrow B \\
 \hline
 S_3 S_2 S_1 S_0 \leftarrow \text{Suma}
 \end{array}$$

- Diferenciar la «suma» lógica OR ($1 + 1 = 1$) y la suma aritmética ($1 + 1 = 2_{10} = 10_2$)
- Restar es sumar cambiando el signo: $A - B = A + (-B)$
 - En Ca1, $-B = fCa1(B)$; en Ca2, $-B = fCa2(B)$
- El resultado se representa con el mismo número de bits que los operandos
- Si el resultado NO está dentro del *rango de representación* será incorrecto (desbordamiento/overflow)

4 Operaciones aritméticas básicas (II)

- Suma en binario \mathbb{N} (n bits)
 1. Sumar $A + B$ descartando el acarreo final C_n
 2. El resultado es correcto si el acarreo generado por el bit de mayor peso es 0; hay desbordamiento si es 1: $D = C_n$
- Suma en Ca1 (n bits)
 1. Sumar $A + B$ para obtener su *acarreoFinal*
 2. Sumar recirculando acarreo: $A + B + \text{acarreoFinal}$
 - ¡Si *acarreoFinal* = 1 es imprescindible volver a sumar!
 3. El resultado es correcto si los acarreos recibido y generado por el bit de mayor peso son iguales; hay desbordamiento si no lo son: $D = C_n \oplus C_{n-1}$
- Suma en Ca2 (n bits)
 1. Sumar $A + B$ descartando el acarreo final
 2. Comprobar si el resultado es correcto igual que en Ca1

5 Otros códigos numéricos

- Exceso- n
 - Desplaza el número en n unidades
 - Mueve el rango de representación, por ejemplo para que el 0 quede en el medio
 - E.g. exceso-7: $\text{Representacion}(x) = \text{Valor}(x) + 7$
 - Facilita comparaciones ($<$, $>$)
- BCD (Decimal codificado en binario)
 - Codifica cada dígito decimal en binario con 4 bits
 - E.g. $27_{10} \rightarrow \underbrace{0010}_2 \underbrace{0111}_7$
 - Facilita visualizar dígitos decimales (e.g. 27)

6.1 Tabla de interpretación (4 bits)

4 bits	Bin. \mathbb{N}	S-M	Ca1	Ca2	XS-7	BCD	Oct.	Hex.
0000	0	0	0	0	-7	0	0	0
0001	1	+1	+1	+1	-6	1	1	1
0010	2	+2	+2	+2	-5	2	2	2
0011	3	+3	+3	+3	-4	3	3	3
0100	4	+4	+4	+4	-3	4	4	4
0101	5	+5	+5	+5	-2	5	5	5
0110	6	+6	+6	+6	-1	6	6	6
0111	7	+7	+7	+7	0	7	7	7
1000	8	0	-7	-8	+1	8	10	8
1001	9	-1	-6	-7	+2	9	11	9
1010	10	-2	-5	-6	+3	—	12	A
1011	11	-3	-4	-5	+4	—	13	B
1100	12	-4	-3	-4	+5	—	14	C
1101	13	-5	-2	-3	+6	—	15	D
1110	14	-6	-1	-2	+7	—	16	E
1111	15	-7	0	-1	+8	—	17	F

6.2 Tabla de representación (4 bits)

Dec	Bin. \mathbb{N}	S-M	Ca1	Ca2	XS-7	BCD
+8	1000	—	—	—	1111	1000
+7	0111	0111	0111	0111	1110	0111
+6	0110	0110	0110	0110	1101	0110
+5	0101	0101	0101	0101	1100	0101
+4	0100	0100	0100	0100	1011	0100
+3	0011	0011	0011	0011	1010	0011
+2	0010	0010	0010	0010	1001	0010
+1	0001	0001	0001	0001	1000	0001
0	0000	0000/1000	0000/1111	0000	0111	0000
-1	—	1001	1110	1111	0110	—
-2	—	1010	1101	1110	0101	—
-3	—	1011	1100	1101	0100	—
-4	—	1100	1011	1100	0011	—
-5	—	1101	1010	1011	0010	—
-6	—	1110	1001	1010	0001	—
-7	—	1111	1000	1001	0000	—
-8	—	—	—	1000	—	—

7 Representación de números reales

➤ Coma fija (*fixed point*)

- k bits parte entera, $n - k$ bits parte fraccionaria
- E.g. ($n = 16, k = 8$) $11,40625_{10} = 1011,01101_2$:

00001011
01101000
 parte entera parte frac.

- No se pueden representar números muy grandes ni muy precisos → pocos lenguajes lo implementan

➤ Coma flotante (*floating point*): estándar IEEE 754

- Basado en notación científica $x = \pm m \cdot b^e$
- Con 32 bits: 1 bit signo, 8 bits exponente (exceso-127), 23 bits mantisa más 1 bit implícito

- E.g. $1011,01101 = +1,01101101 \cdot 2^3$:

0
10000010
011011010000000000000000
 + expon.: 3+127 mantisa con bit implícito: (1,)01101101

- Códigos específicos para 0, ∞ , NaN (Not a Number), etc.

Introducción a los computadores

Tema 3 – Sistemas combinacionales

Juan Segarra y Alejandro Valero

Dpt. de informática e ingeniería de sistemas
Universidad de Zaragoza




Índice

1. Introducción
2. Sumadores
3. Comparadores
4. Multiplicador 4 bits \times 2 bits
5. ALU (Unidad Aritmético-Lógica)
6. Codificador
7. Decodificador
8. Multiplexor
9. Demultiplexor
10. ROM (Read-Only Memory)

Tema 3 – Sistemas combinacionales

2

1 Introducción

 

En un *circuito combinacional* el valor de la(s) salida(s) depende *solo* del valor de la(s) entrada(s)

- E.g. Un sistema que tenga como entrada un número entero y nos diga si es mayor que 0 o no
 - El resultado depende únicamente del número de la entrada
- Los sistemas combinacionales *no tienen memoria*
- Análisis: Obtener función/tabla de verdad a partir de circuito
- Síntesis: Obtener circuito a partir de función/tabla de verdad

Tema 3 – Sistemas combinacionales

3


1.1 Diseño de un sistema combinacional

1. Extraer *información* a partir de la descripción del problema: ver qué datos de entrada tenemos y qué datos debemos generar en la salida
2. Codificar dichos datos (si no lo están) en *variables lógicas*
3. Obtener la *tabla de verdad* (salidas para cada una de las posibles combinaciones de entradas)
4. Obtener una *función minimizada* para cada una de sus variables de salida a partir de su tabla de verdad
5. Dibujar el *circuito* correspondiente a cada una de sus variables de salida

Tema 3 – Sistemas combinacionales


4

1.2 Convenios gráficos para bloques

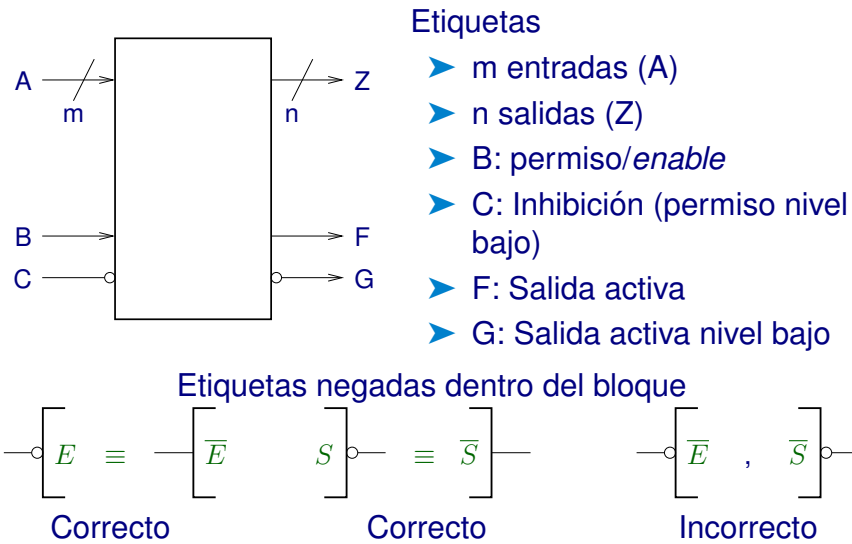


2 Sumadores

➤ Semisumador (Half Adder, HA)

 


➤ Sumador completo (Full Adder, FA)

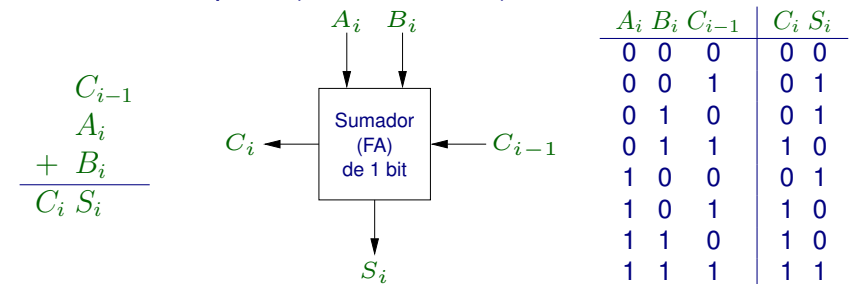


2 Sumadores (II)

 ➤ Sumador completo a partir de semisumadores



 
➤ Sumador con propagación de acarreo (Ripple Carry Adder, RCA)



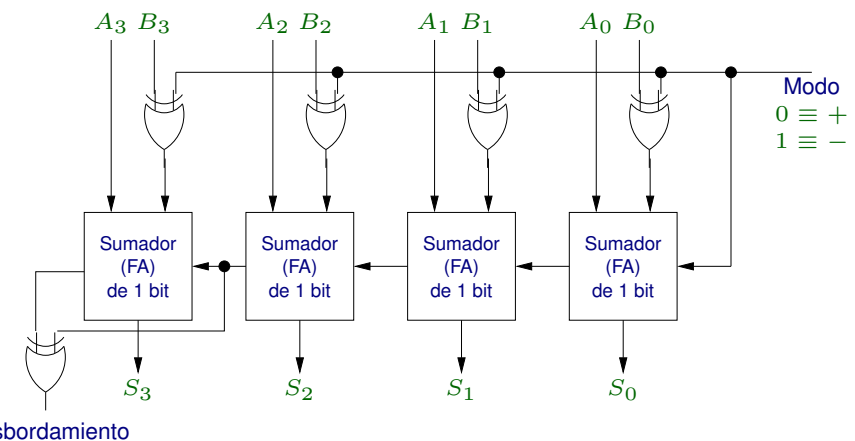2.1 Sumador/Restador en Ca2

➤ Modo 0: $S = A + B + 0 = A + B$

➤ Modo 1: $S = A + fCa1(B) + 1 = A + fCa2(B) = A + (-B) = A - B$




2.2 Sumador con acarreo anticipado


Carry Look-ahead Generator

$$C_i = \underbrace{A_i B_i}_{G_i} + \underbrace{(A_i \oplus B_i) C_{i-1}}_{P_i}$$

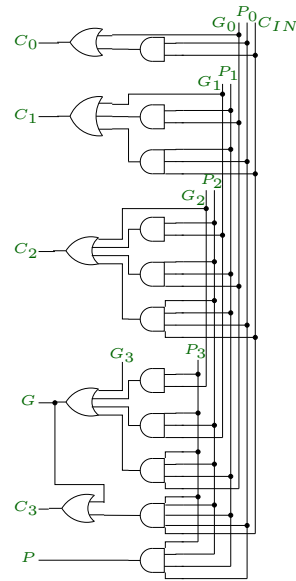- ▶ $C_0 = G_0 + P_0 C_{IN}$
- ▶ $C_1 = G_1 + P_1 C_0 = G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_{IN}) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{IN}$
- ▶ $C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2(G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{IN}) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{IN}$
- ▶ $C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{IN}$



2.2 Sumador con acarreo anticipado (II)

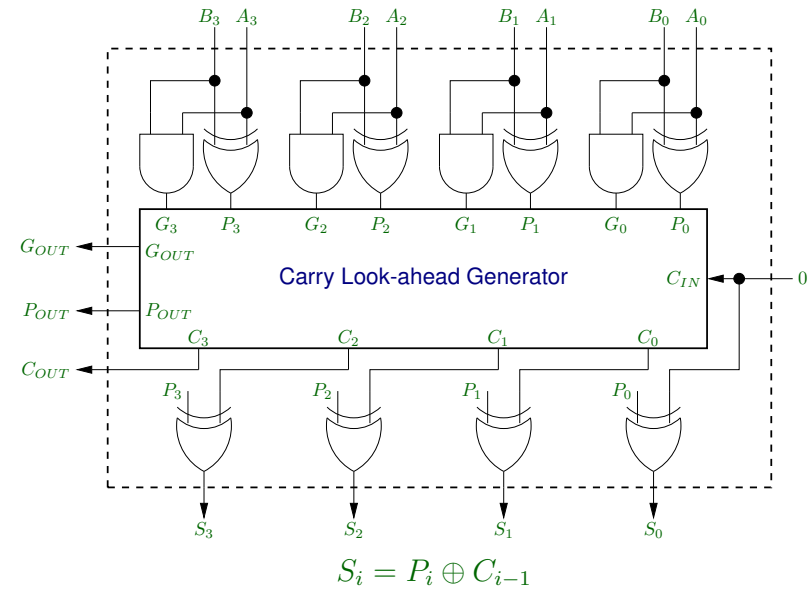

$$S_i = P_i \oplus C_{i-1}$$


3 Comparadores

A	B	Ma(yor)	I(gual)	Me(nor)
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

$$Ma = A\bar{B}$$


$$Me = \bar{A}B$$
 
$$I = \bar{A}\bar{B} + AB = \overline{A \oplus B} = \overline{A\bar{B} + \bar{A}B}$$




3.1 Comparador encadenable

A_i	B_i	e_{Ma}	e_I	e_{Me}	Ma	I	Me
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	X	X	X	1	0	0
1	0	X	X	X	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0

 


4 Multiplicador 4 bits × 2 bits

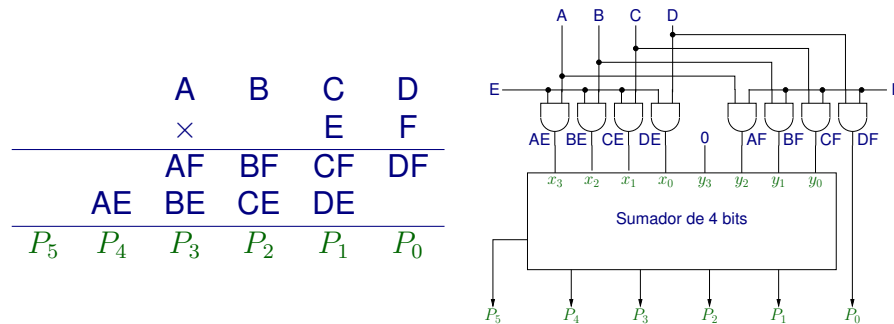- Multiplicaciones de una cifra → puertas AND
- La suma se puede hacer con un sumador en el que uno de los números de entrada está desplazado




5 ALU (Unidad Aritmético-Lógica)

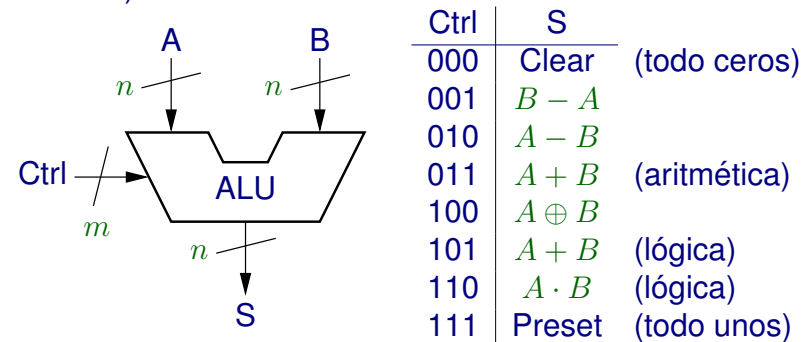- Una ALU es un circuito capaz de realizar varias operaciones (especificadas mediante un código de control/operación) sobre sus operandos (Ejemplo circuito L4C381)




6 Codificador

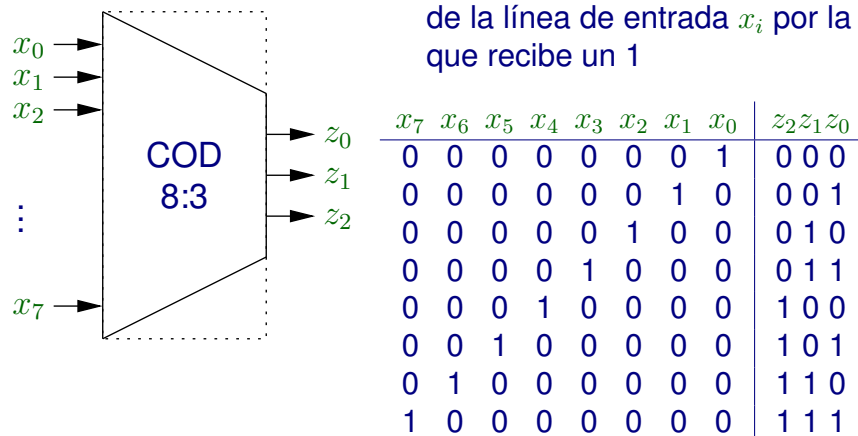- Codifica en binario natural en las líneas de salida el número i de la línea de entrada x_i por la que recibe un 1




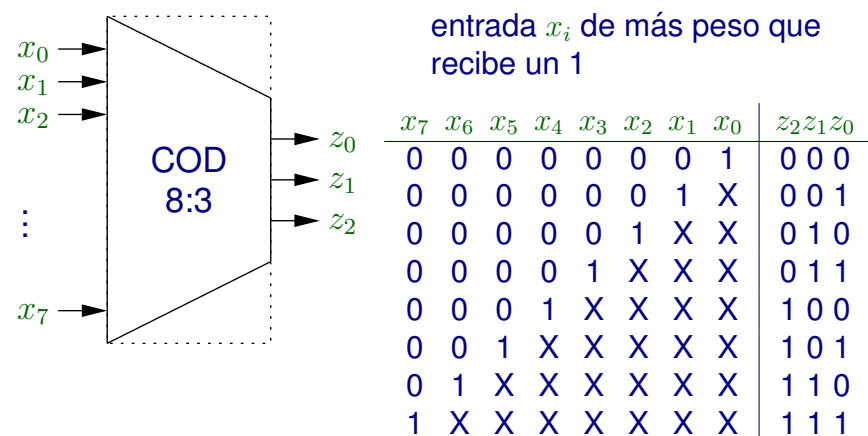6.1 Codificador con prioridad

- Codifica en binario natural en la salida el número i de la línea de entrada x_i de más peso que recibe un 1



7 Decodificador

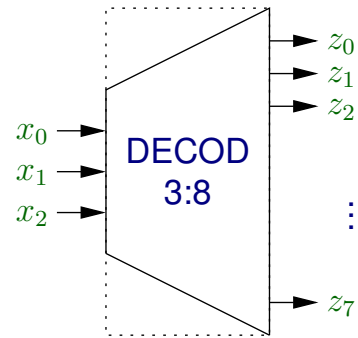


- Pone a 1 la línea de salida z_i igual al número i codificado en binario natural en la entrada ($x_2x_1x_0$) y a 0 las demás

$x_2x_1x_0$	z_7	z_6	z_5	z_4	z_3	z_2	z_1	z_0
0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	1
0 0 1	0	0	0	0	0	0	1	0
0 1 0	0	0	0	0	0	1	0	0
0 1 1	0	0	0	0	1	0	0	0
1 0 0	0	0	0	1	0	0	0	0
1 0 1	0	0	1	0	0	0	0	0
1 1 0	0	1	0	0	0	0	0	0
1 1 1	1	0	0	0	0	0	0	0


7 Decodificador (II)

- Modos de implementar funciones con un decodificador
 - Conectar las líneas de salida con 1s en la tabla mediante una puerta OR (ejemplo)
 - Conectar las líneas de salida con 0s en la tabla mediante una puerta NOR

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

8 Multiplexor

 

- Da como salida el valor de la línea X_i , siendo i el valor codificado en binario natural en S ($S_2S_1S_0$)
- Si el número de entradas “selectoras” es n , el número de entradas “seleccionables” es 2^n



S_2	S_1	S_0	Z
0	0	0	X_0
0	0	1	X_1
0	1	0	X_2
0	1	1	X_3
1	0	0	X_4
1	0	1	X_5
1	1	0	X_6
1	1	1	X_7

$$Z = \overline{S_2} \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot X_0 + \overline{S_2} \cdot \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot X_1 + \overline{S_2} \cdot S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot X_2 + \overline{S_2} \cdot S_1 \cdot S_0 \cdot X_3 + S_2 \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot X_4 + S_2 \cdot \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot X_5 + S_2 \cdot S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot X_6 + S_2 \cdot S_1 \cdot S_0 \cdot X_7$$


8 Multiplexor (II)

- Implementación de funciones → Se pone la columna de salida de la tabla como entradas del multiplexor y las variables como entradas selectoras (ejemplo 1)
- Se pueden construir multiplexores grandes a partir de pequeños encadenándolos “en árbol” (ejemplo 2)


A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

  

8 Multiplexor (III)

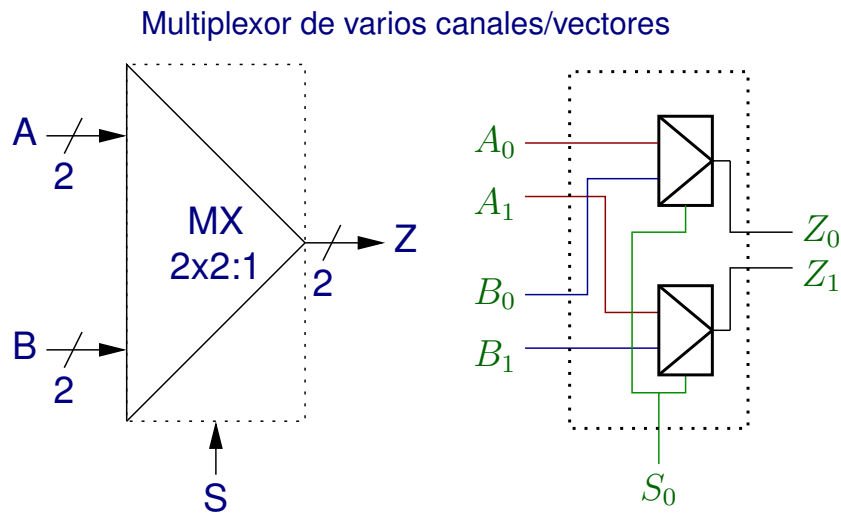

9 Demultiplexor

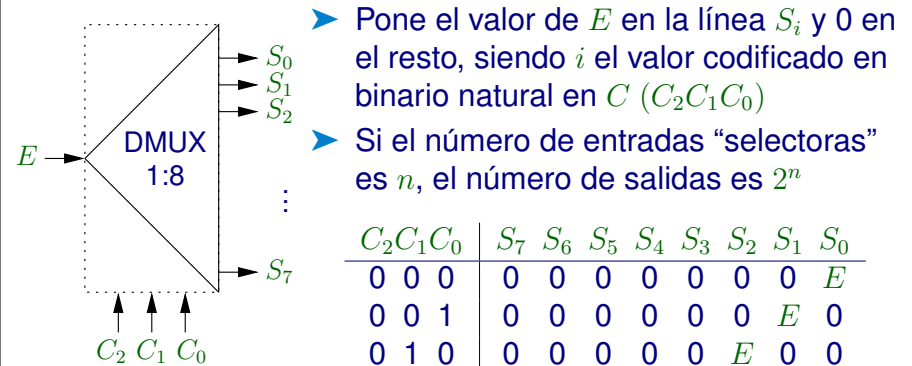


- Pone el valor de E en la línea S_i y 0 en el resto, siendo i el valor codificado en binario natural en C ($C_2C_1C_0$)
- Si el número de entradas “selectoras” es n , el número de salidas es 2^n

$C_2C_1C_0$	S_7	S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0
0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	E
0 0 1	0	0	0	0	0	0	E	0
0 1 0	0	0	0	0	0	E	0	0
0 1 1	0	0	0	0	E	0	0	0
1 0 0	0	0	0	E	0	0	0	0
1 0 1	0	0	E	0	0	0	0	0
1 1 0	0	E	0	0	0	0	0	0
1 1 1	E	0	0	0	0	0	0	0


Si E fuera un *enable*, ¿qué sería el demultiplexor?

10 ROM (Read-Only Memory)

 


- Una ROM realiza m funciones (predefinidas) de n variables cada una
- Las variables n suelen verse como una *dirección* de la memoria ROM y las m salidas como el *contenido* de la dirección n
- Al “diseñar” una ROM hay que especificar su contenido (tabla de verdad) al fabricante, no cómo construirla
- Una ROM típica no permite modificar su contenido (read-only)
- Otros tipos de ROM: PROM/PLA (*programmable*), EPROM (*erasable* por luz ultravioleta), EEPROM/E2PROM (*electrically erasable*), Flash (EEPROM programable por bloques grandes)

10.1 PLA (Programmable Logic Array)

 

 - Es una ROM especialmente diseñada para ser programada con facilidad




- Un PLA sale “de fábrica” con todas las conexiones hechas y programarlo implica romper las que no se usan

10.1 PLA (Programmable Logic Array) (II)

➤ Notación abreviada de PLA

➤ Ejemplo de conexiones:
 
$$F_0 = AB + \bar{A}\bar{B} \quad F_1 = C\bar{D} + \bar{C}D$$



Introducción a los computadores

Tema 4 – Sistemas secuenciales

Juan Segarra y Alejandro Valero


Dpt. de informática e ingeniería de sistemas
Universidad de Zaragoza



Índice


1. Introducción
2. La señal de reloj
3. Elementos de memoria
4. Circuitos secuenciales síncronos
5. Bloques secuenciales
6. Memorias RAM
7. PLDs (Programmable Logic Device)

1 Introducción

 


En un *circuito secuencial* el valor de la(s) salida(s) depende de la *secuencia* de entradas hasta el momento

 - Estados para «resumir» secuencias de entrada
- E.g. Estado «mudo» del televisor



2 La señal de reloj

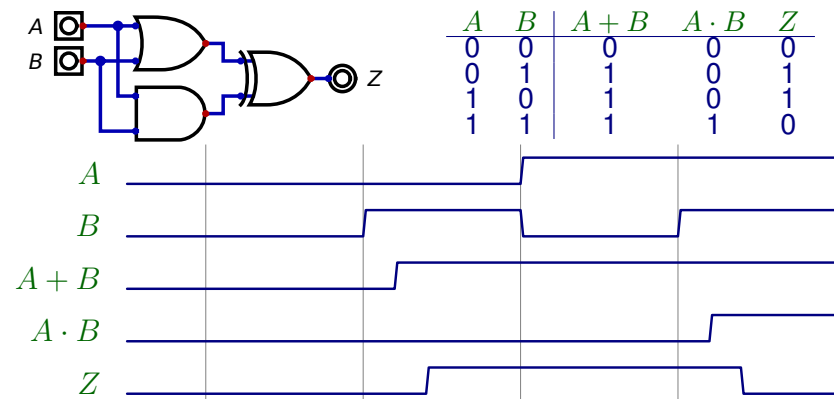- Las puertas lógicas generan la salida con cierto retardo
- Pueden aparecer pulsos cortos «incorrectos» (*glitches*)
- Cronograma: Diagrama con los valores respecto al tiempo




2 La señal de reloj (II)


- El estado sólo debe cambiar cuando las señales son estables

Reloj: Señal periódica distribuida por un circuito que marca cuándo pueden cambiar de estado los elementos de memoria

 - Se mide en *hertz* o *hertzios*: 1 Hz=1 ciclo/s
- Los sistemas con reloj se llaman *síncronos*



2 La señal de reloj (III)

 


$T = \text{periodo}$ $T = T_{\text{high}} + T_{\text{low}}$ $\text{duty-cycle} = T_{\text{high}}/T$
 FE = Falling Edge (Flanco desc.) RE = Rising Edge (F. asc.)

Si tengo una CPU a 2,8 GHz...

- su reloj interno está a nivel alto/bajo $2,8 \times 10^9$ veces cada segundo y su periodo es de $\frac{1}{2,8 \times 10^9} = 3,57 \times 10^{-10} \text{ s}$
- el retardo máximo de las puertas entre dos elementos que cambien de estado debe ser menor que 357 ps para que el sistema funcione correctamente

3 Elementos de memoria

 - Estado (codificado) = conjunto de bits ($Q_{n...0}$)
- Para guardar cada bit se necesita un sistema capaz de almacenar dos valores (0/1) de forma estable → *Biestable*




- Poniendo ciertos valores en sus entradas, permite almacenar/generar en Q un valor concreto conocido (0/1) o el valor anterior, incluso sin conocer cuál era

 
3.1 Clasificación de biestables

- Sin reloj (ejemplo: biestable R-S anterior)
- Con reloj: sincr. por nivel (*latch*) o por flanco (*flip-flop*)

- Latch: Capta entradas y genera salidas en uno de los niveles (alto o bajo) de reloj



 - Flip-flop: Capta entradas y genera salidas en uno de los flancos (ascendente o descendente) de reloj



3.2 Especificación de flip-flops

Tres formas equivalentes de especificar su funcionamiento:


Tabla de transición: Especifica la salida (estado) futura generada por las entradas y el estado actual

Ecuación característica: Tabla de transición expresada como función lógica

Tabla de excitación: Especifica las entradas necesarias para pasar de un estado al siguiente

Ejemplo flip-flop J-K

J	K	Q	Q ⁺
0	0	X	Q
0	1	X	0
1	0	X	1
1	1	X	\bar{Q}

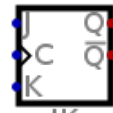

Q → Q ⁺	J	K
0	0	X
0	1	X
1	0	X
1	1	X

$Q^+ = J\bar{Q} + \bar{K}Q$

J	K	Q	Q ⁺
0	0	X	Q
0	1	X	0
1	0	X	1
1	1	X	\bar{Q}

T. Transición E. Característica T. Excitación

3.2 Especificación de flip-flops (II)

D	Q	Q ⁺
0	X	0
1	X	1

Flip-flop D
 $Q^+ = D$

T	Q	Q ⁺
0	X	Q
1	X	\bar{Q}

Flip-flop T
 $Q^+ = T \oplus Q$

R	S	Q	Q ⁺
0	0	X	Q
0	1	X	1
1	0	X	0
1	1	X	error


Flip-flop R-S
 $Q^+ = S + \bar{R}Q$

Q → Q ⁺	D
0	0
0	1
1	0
1	1

Q → Q ⁺	T
0	0
0	1
1	0
1	1

Q → Q ⁺	S	R
0	0	0 X
0	1	1 0
1	0	0 1
1	1	X 0

3.3 T. características de biestables

 

Tiempo de setup t_{su} : tiempo mínimo en el que las entradas deben mantenerse estables antes del flanco



Tiempo de hold t_h : tiempo mínimo en el que las entradas deben mantenerse estables después del flanco

tiempo de delay/retardo t_d : tiempo que tarda el biestable en actuar y propagar una salida correcta

- Si la entrada cambia en el rango $[-t_{su}, t_h]$ la salida del flip-flop será incorrecta
- Entradas *asíncronas* son aquellas que «no esperan» al flanco de reloj (e.g. reset)

4 Circuitos secuenciales síncronos

  - El estado sólo cambia en los instantes marcados por el reloj
- Dos formas para especificar máquinas de estados finitos:




4 Circuitos secuenciales síncronos (II)

- Moore: $Z(t) = f(S(t)) = f(X(-\infty, \dots, t^-))$
 - La salida sólo depende del estado actual (que depende de las entradas anteriores)
 - La salida sólo puede cambiar en los flancos de reloj
 - Un mismo estado siempre genera una misma salida
 - ~ Diagramas con más estados
 - ~ Funciones de salida más simples
- Mealy: $Z(t) = f(S(t), X(t)) = f(X(-\infty, \dots, t))$
 - La salida depende del estado actual y de la entrada actual
 - La salida puede cambiar en los flancos de reloj y ante cambios en la entrada
 - Un mismo estado puede generar distintas salidas
 - ~ Diagramas con menos estados
 - ~ Funciones de salida más complejas

4 Circuitos secuenciales síncronos (III)

Diagrama de estados: Grafo dirigido que representa las funciones de transición y de salida

 


- $E_1 \dots E_k$: Estados $1 \dots k$, identificados por valores concretos de n variables de estado $Q_{n-1 \dots 0}$ (memoria), con $k \leq 2^n$
- S : Salida, en Moore asociada a un estado y en Mealy a una transición (un estado con una entrada)
- X : Valor de la variable (o variables) de entrada que provoca la transición de estados

4.1 Análisis de circuitos secuenciales

1. Obtener *funciones de entrada de flip-flops y funciones de salida* del circuito
 - Si las salidas están en función de las entradas del circuito, el circuito es tipo Mealy, si no es Moore
2. Obtener las *funciones de transición* (estado futuro en función de entradas y estado actual) de los flip-flops a partir de las ecuaciones características y las funciones de entrada de los flip-flops obtenidas en el paso 1
3. Dibujar la tabla de verdad, especificando estados futuros y salidas *actuales* a partir de estados y entradas actuales
4. Obtener diagrama de estados a partir de tabla de verdad
5. Seguir el diagrama para ver qué hace

 4.1.1 Ejercicio de análisis secuencial

Analizar el siguiente circuito secuencial:




4.2 Diseño de circuitos secuenciales

1. Trasladar las especificaciones del problema al tipo de diagrama más adecuado (Moore o Mealy)
2. Codificar las entradas, salidas y estados
3. Dibujar la tabla de verdad, especificando estados futuros y salidas *actuales* a partir de estados y entradas actuales
4. Elegir el tipo de flip-flops a utilizar y añadir a la tabla las entradas de los flip-flops elegidos (usar tabla de excitación)
5. Minimizar las funciones de entrada de los flip-flops y las salidas del circuito
6. Dibujar el circuito resultante

4.2.1 Ejercicio: sumador serie Moore

🔍 Diseñar un sumador de dos números en serie tipo Moore con flip-flops D


Solución:

 

4.2.2 Ejercicio: sumador serie Mealy

🔍 Diseñar un sumador de dos números en serie tipo Mealy con flip-flops D


Solución:

 

4.2.3 Ejercicio: reconocedor 113 Moore

🔍 Diseñar un reconocedor ($Z = 1$) de la secuencia de entradas 113 ($E = \{0, 1, 2, 3\}$) tipo Moore con flip-flops JK


Solución:

 

4.2.4 Ejercicio: reconocedor 113 Mealy


🔗 Diseñar un reconocedor ($Z = 1$) de la secuencia de entradas 113 ($E = \{0, 1, 2, 3\}$) tipo Mealy con flip-flops JK

Solución:

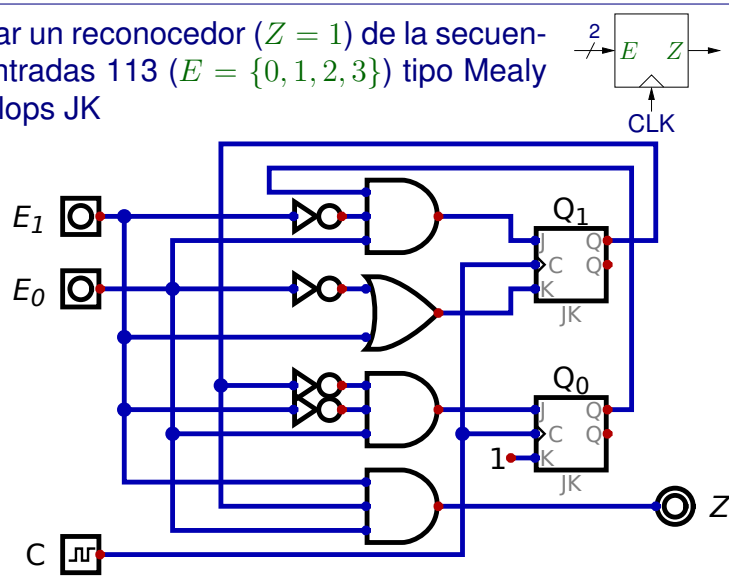

 4.2.5 Ejercicio: cronograma


🔗 Completar los siguientes cronogramas del reconocedor 113




5 Bloques secuenciales

Registro: Circuito secuencial síncrono capaz de almacenar información temporalmente

- Registro básico de 4 bits

 

- Registro de 4 bits con carga paralela

 


5 Bloques secuenciales (II)

Contador: Circuito secuencial cuya salida representa el número de impulsos que han aparecido en la entrada

- Contador de 4 bits (módulo 16) en binario natural con entrada CLK



 
- Contador up/down (UP) de 4 bits (módulo 16) en binario natural con carga (load LD) paralela síncrona y clear asíncrono CLR



5 Bloques secuenciales (III)


Registro de desplazamiento (*shift register*): Circuito secuencial síncrono capaz de efectuar conversiones serie/paralelo en la transmisión de datos y de almacenar información temporalmente

 - Registro de desplazamiento a izquierda con carga paralela (\overline{LD}) de datos P




5 Bloques secuenciales (IV)

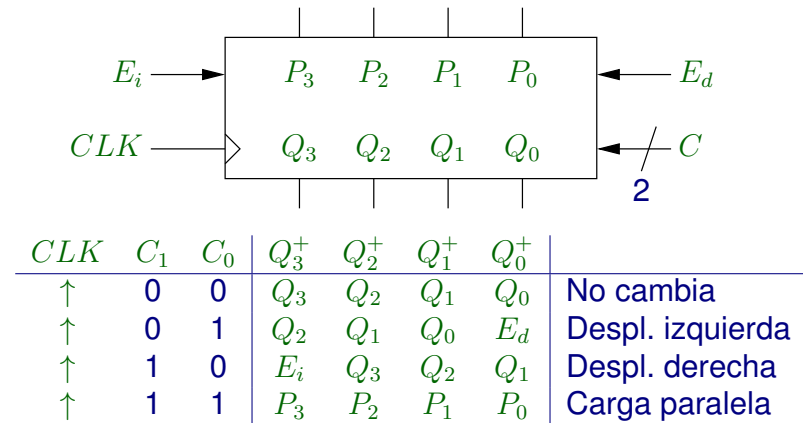- Registro de desplazamiento a ambos lados con carga paralela de datos P



5 Bloques secuenciales (V)

- Banco de registros

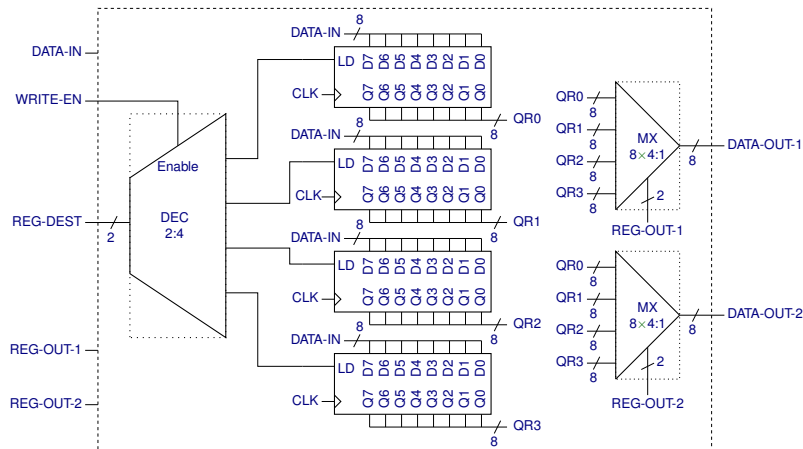

Ejemplo: banco de 4 registros de 8 bits con un puerto de escritura DATA-IN y dos puertos de lectura DATA-OUT

6 Memorias RAM

Permiten el acceso directo (no secuencial) a cualquier posición de la memoria (*Random Access Memory*)

ROM (coloquialmente no suele incluirse en las RAM)

Memoria de lectura/escritura

Volátil: pierde su contenido al apagarla

SRAM (*Static RAM*): almacena bits en biestables

- Rápida y cara
- Usada en caches

DRAM (*Dynamic RAM*): almacena bits en condensadores


- Necesita realimentación periódica
- Barata pero lenta
- Usada en memoria principal

No volátil: mantiene el contenido incluso apagada

- Suele usar tecnología ROM (e.g. memoria *flash*)
- Coloquialmente no suele incluirse en las RAM


6 Memorias RAM (II)

 - ▶ Entrada: dirección de n bits (selecciona la información a consultar)
- ▶ Control:
 - ▶ E : Permiso (puede tener otros nombres: *Chip Select*, *Output Enable*, etc.)
 - ▶ R/\bar{W} (L/\bar{E}): Especifica si queremos o leer o escribir
- ▶ Entrada/Salida: m bits de datos




6 Memorias RAM (III)

 - ▶ Puertas *tristado*: Permiten “desconectar” la línea




C	E	S
0	X	Alta impedancia (Z)
1	0	0
1	1	1

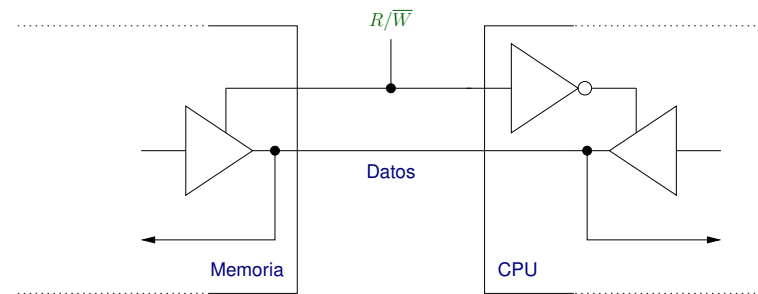- ▶ Ejemplo de líneas entrada/salida con puertas tristado




6 Memorias RAM (IV)

- ▶ Ejemplo SRAM

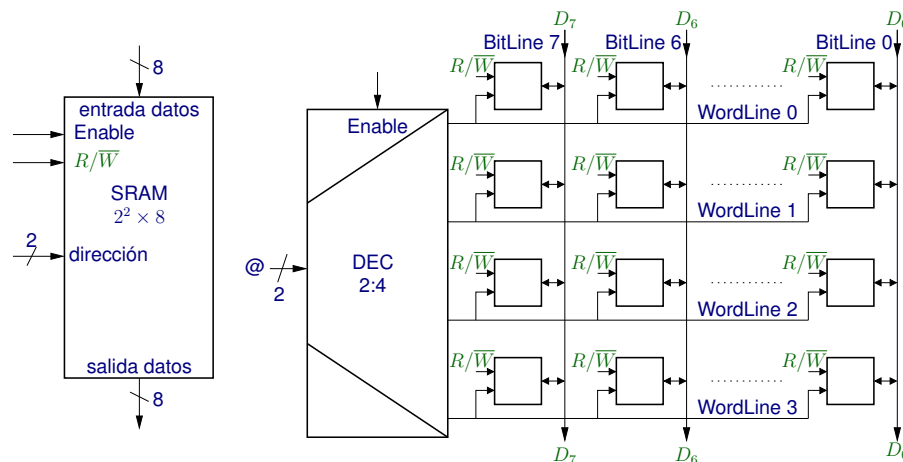


7 PLDs (Programmable Logic Device)

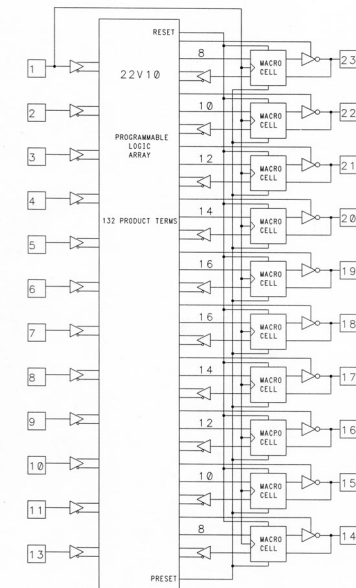
- ▶ PAL (*Programmable Array Logic*): PLA con flip-flops
- ▶ Permite sintetizar sistemas secuenciales
- ▶ Pueden incluir todo lo visto anteriormente (tecnología de reprogramación, líneas de entrada/salida con puertas tristado, etc.)
- ▶ Figura: AMD PAL 22V10




7.1 FPGAs (Field Program. Gate Array)

 

Celda FPGA

 

FPGA

 

Placa FPGA

Créditos de material reutilizado

Imagen «Metrónomo Nikko» (p. 5): © Vincent Quach (Invincible)

Imagen «AMD PAL 22V10» (p. 32): sin restricciones, en:User:Swtpc6800/Hoenny

Imagen «Celda FPGA» (p. 33): © Ldvin at English Wikibooks

Imagen «FPGA» (p. 33): © Vorobev.2017

Imagen «ALTERA DE2 FPGA Board» (p. 33): © Thotypous (Paulo Matias)

Introducción a los computadores

Tema 5 – La Máquina Sencilla

Juan Segarra y Alejandro Valero

Dpt. de informática e ingeniería de sistemas
Universidad de Zaragoza




Índice

 1. Introducción
2. Unidad de Proceso
3. Unidad de Control
4. Microprogramación
5. Modificaciones

1 Introducción


- ▶ Primeros cálculos: manuales
 - ▶ E.g. Trigonometría en el antiguo Egipto y Babilonia (pre-antigua Grecia)
 - ▶ Radio terrestre calculado sobre el año 1000 ($\ll 1492$)
 - ▶ Cálculos complejos: Tablas matemáticas + interpolación (e.g. logaritmos)
- ▶ Problema: errores
 - ▶ Necesidad de automatizar
 - ▶ E.g. Pascalina (B. Pascal, 1642), Máquina diferencial (C. Babbage, 1822)
 - ▶ Una máquina por algoritmo



Parte de máquina diferencial

1 Introducción (II)

 - ▶ Siguiendo paso: considerar el algoritmo como una entrada
 - ▶ Automatiza la resolución de cualquier algoritmo
 - ▶ Primer diseño (Máquina analítica) y primeros programas: C. Babbage, 1837
 - ▶ Válvulas de vacío (1904-8)
 - ▶ Teoría de computación: Máquina de Turing (1936)
 - ▶ Primeros computadores (electrónicos): 1940-1945



Parte de máquina analítica


1 Introducción (III)

Computador: *Sistema secuencial* capaz de ejecutar un conjunto de *instrucciones* ubicadas en *memoria*

Partes de un computador:

- Unidad central de proceso (CPU) o procesador
 - Unidad de proceso (UP, ruta de datos, *datapath*)
 - Unidad de control (UC)
- Memoria
- Dispositivos de entrada/salida
- Bus (camino de dirección, datos y control)

1.1 Estructura

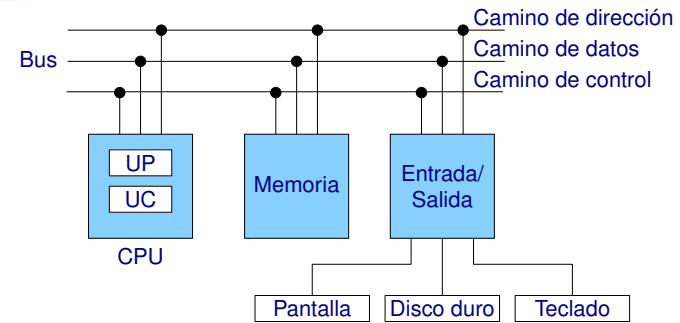

- Programa: Secuencia de instrucciones que, aplicada a unos datos, resuelve un problema
- Las instrucciones y datos se almacenan en memoria (arquitectura von Neumann)
- La información en la memoria se referencia mediante una numeración consecutiva (*dirección de memoria*)

1.2 Repertorio de instrucciones

Repertorio de instrucciones: Conjunto de operaciones que un computador es capaz de realizar (e.g. x86: Intel 32 bits)

Repertorio de instrucciones de la Máquina Sencilla

Mnemónico	Descripción
ADD F, D	Suma el contenido de la dirección de memoria F con el contenido de la dirección de memoria D y lo guarda en la dirección de memoria D. Guarda en FZ si el resultado de la suma ha sido 0 o no
MOV F, D	Mueve el contenido de la dirección de memoria F (fuente) a la dirección de memoria D (destino). Guarda en FZ si el valor movido ha sido 0 o no
CMP F, D	Guarda en FZ si el contenido de la dirección de memoria F es igual al contenido de la dirección D
BEQ D	Si FZ es verdadero, la próxima instrucción a ejecutar será la almacenada en la dirección de memoria D

1.3 Compilación


- Un *compilador* traduce un programa de *alto nivel* al *repertorio de instrucciones* de la máquina destino

Programa de alto nivel	Programa en ensamblador (compilado)
begin	begin: MOV cero, c ; $c \leftarrow \text{cero}$
$c \leftarrow 0$	MOV cero, i ; $i \leftarrow \text{cero}$
$i \leftarrow 0$	while: CMP i, b ; $\downarrow i = b?$
while $i \neq b$ do	BEQ end ; si cierto, ir a <i>end</i>
$c \leftarrow c + a$	ADD a, c ; $c \leftarrow c + a$
$i \leftarrow i + 1$	ADD uno, i ; $i \leftarrow i + \text{uno}$
end while	CMP cero, cero ; $\downarrow \text{cero} = \text{cero}?$
end	BEQ while ; si cierto, ir a <i>while</i>
	end:

1.4 Formato de instrucción


- El formato de instrucción define la representación de las instrucciones mediante código máquina (unos y ceros)
- Las instrucciones constan del identificador de operación (*código de operación*) junto con referencias a los operandos necesarios
- Los operandos, de 16 bits, están en memoria
- La instrucción debe contener las direcciones de memoria, de 7 bits, donde están los operandos (¡¡¡no los propios operandos!!!)

Operación	CO1	CO0
ADD	0	0
CMP	0	1
MOV	1	0
BEQ	1	1

 

 1.5 Memoria

- Memoria de 128 palabras de 16 bits
- Instrucciones y datos en memoria



Ejemplo de ubicación

begin:	→	@0
while:	→	@2
end:	→	@8
a	→	@100
b	→	@101
c	→	@102
i	→	@103
uno	→	@104
cero	→	@105

1.6 Programa en memoria

Programa en ensamblador

```
begin: MOV cero, c ; c ← cero
      MOV cero, i ; i ← cero
while: CMP i, b ; ¿i = b?
      BEQ end ; si cierto, ir a end
      ADD a, c ; c ← c + a
      ADD uno, i ; i ← i + 1
      CMP cero, cero ; ¿cero = cero?
      BEQ while ; si cierto, ir a while
end:
```

Ejemplo: MOV cero, c

10 (2)	1101001 (105)	1100110 (102)
CO1-CO0	dir. de cero	dir. de c

Programa en memoria

@0	2	105	102
@1	2	105	103
@2	1	103	101
@3	3	X	8
@4	0	100	102
@5	0	104	103
@6	1	105	105
@7	3	X	2
...			
@100		?	(a)
@101		?	(b)
@102		?	(c)
@103		?	(i)
@104		1	(uno)
@105		0	(cero)

2 Unidad de Proceso


Componentes:

- Unidad aritmético-lógica (ALU)
- Registros
 - Registros para operandos (A, B) de 16 bits
 - Registro de instrucción (IR) de 16 bits
 - Contador de programa (PC) de 7 bits
 - Indicador (*flag*) de cero (FZ) de 1 bit
- Cableado de direccionamiento a memoria

2.1 Unidad aritmetico-lógica


- La ALU debe generar los resultados necesarios para cada una de las instrucciones del repertorio: resultado de la operación e indicador de cero

ALU ₁₀	Operación
0 0	A+B
0 1	A⊕B (bit a bit)
1 0	B
1 1	X

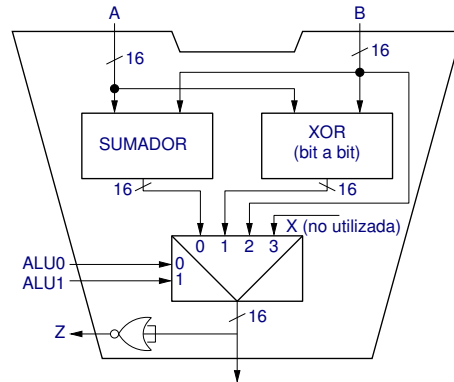

 2.2 Registros

- Los registros A y B guardan los operandos Destino y Fuente
- El registro de instrucción (IR) guarda la instrucción en curso (con su correspondiente *formato*)
- El contador de programa (PC) contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar (bien la situada justo detrás de la actual o bien la de detrás del destino de un salto)




- El indicador de cero (FZ) guarda si el resultado de la última operación ha sido cero

2.3 Direccionamiento de la memoria


Necesitamos acceder a memoria para:

- leer el operando fuente (su dirección está en IR, en F)
- leer el operando destino (su dirección está en IR, en D)
- escribir el resultado en destino (su dir. está en IR, en D)
- leer la siguiente instrucción (dir. en PC o en IR, en D)


MX ₁	MX ₀	dirección
0	0	PC
0	1	no utilizada
1	0	F
1	1	D

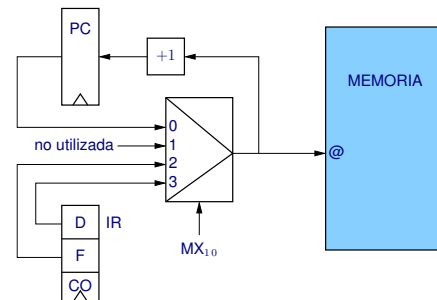

2.4 UP de la Máquina Sencilla

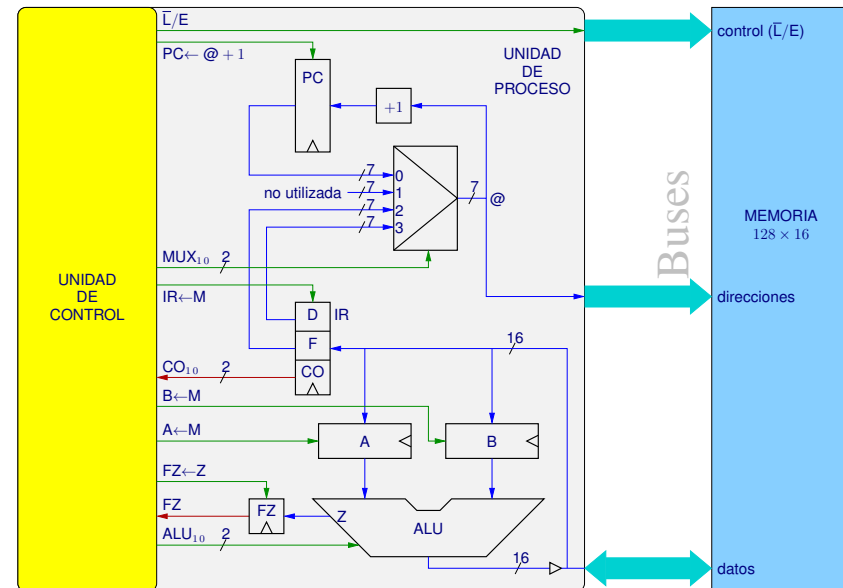

3 Unidad de Control

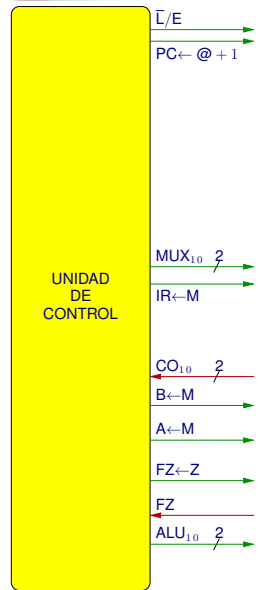

La UC debe activar las señales hacia la UP en la secuencia apropiada para realizar cada instrucción

Fases de ejecución de una instrucción:

1. (Fetch) *Búsqueda en memoria de la instrucción a ejecutar y almacenamiento de la misma en IR; Incremento de PC*
2. *Decodificación de la instrucción*
3. *Búsqueda de operandos en memoria (ADD, MOV, CMP) o evaluación de FZ (BEQ)*
4. *Ejecución de la instrucción (ALU) y almacenamiento del resultado en memoria*

3.1 Fases de ejecución


Notación: acciones RTL (*Register Transfer Level*)

Z ← X: X: qué hago, Z: dónde guardo (registro/dir. mem.)

(X): Paréntesis: contenido de la dirección X de memoria

Fase	Instrucción	Detalle
1	ADD CMP MOV BEQ	IR ← (PC); PC ← PC+1
2	ADD CMP MOV BEQ	evaluación CO ₁₀
3	ADD CMP MOV	B ← (F)
3bis	ADD CMP	A ← (D)
3		evaluación FZ
4	ADD	D ← A+B; FZ ← ¿A+B=0?
4	CMP	FZ ← ¿A=B?
4	MOV	D ← B; FZ ← ¿B=0?
4 (1)	BEQ	Si FZ=1: IR ← (D); PC ← D+1

3.2 Diagrama de estados

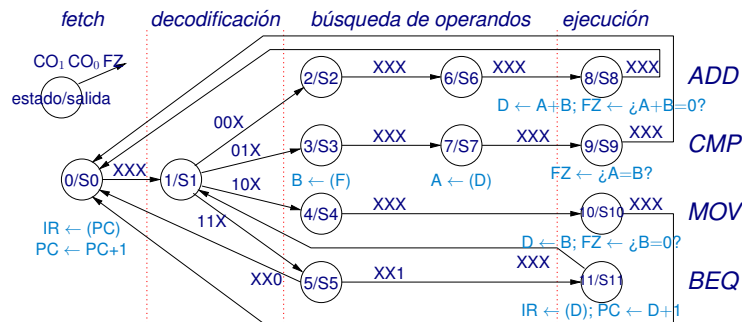


Salida	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
MX ₁₀	00	XX	10	10	10	XX	11	11	11	XX	11	11
ALU ₁₀	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	00	01	10	XX
L/E	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
PC ← @ + 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IR ← M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A ← M	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
B ← M	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
FZ ← Z	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

3.2 Diagrama de estados (II)

Optimizaciones:

 1. *Búsqueda del 1º operando: igual para ADD, MOV y CMP*
2. *Búsqueda del 2º operando: igual para ADD y CMP*
3. *La consulta de FZ se puede realizar en el estado 1*


La fase de decodificación queda distribuida en varios estados



3.2 Diagrama de estados (III)

Optimizaciones:

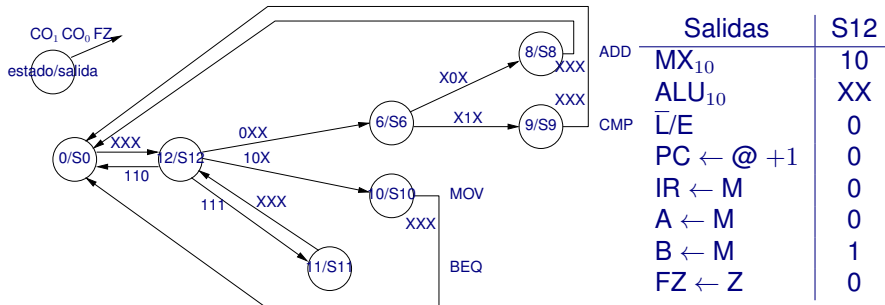
4. La primera fase de decodificación se unifica con la búsqueda del primer operando



- ¿Cuántos ciclos se ahorran en cada optimización?
- ¿Cómo afecta al consumo energético?

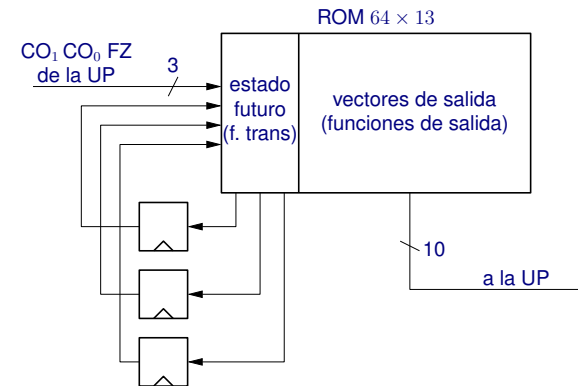3.3 Diseño en ROM


En lugar de diseñar con puertas podemos usar una ROM



- Sistema Moore → las salidas dependen sólo del estado
 - 8 estados → 8 salidas (de las 64 en ROM)

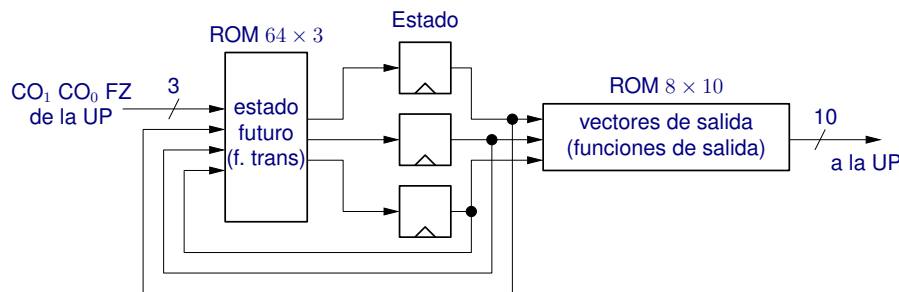3.3 Diseño en ROM (II)

Diseño optimizado con dos ROMs
 $(8 \times 10 + 64 \times 3 \lll 64 \times 13)$




4 Microprogramación

- El diseño y la modificación de una UC *cableada* (hecha con puertas lógicas) es costoso
- La implementación en ROM facilita los cambios, pero el proceso de diseño es igual que para la cableada
- La *microprogramación* es una alternativa de diseño que realiza cada instrucción mediante una secuencia de *microinstrucciones* (microprograma)
 - Facilita el diseño: cada microinstrucción es independiente
 - El coste de implementación es similar al de la UC basada en ROM
 - Puede limitar la velocidad de ejecución: cada microinstrucción requerirá al menos un ciclo para ejecutarse

 4.1 Secuenciador

- Si cada instrucción es un microprograma necesitamos un mecanismo para ejecutar las microinstrucciones en la secuencia correcta
 - En la UP el contador de programa (PC) indica la instrucción que toca ejecutar
 - En la UC microprogramada usaremos un *secuenciador* que nos indicará la microinstrucción que toca ejecutar




4.2 Esquema de microprograma

Microinstrucciones	
@=PC, PC=@+1, $\bar{L}/E=0$, IR=M	;fetch
$\bar{L}/E=0$;decodificación
@=F, $\bar{L}/E=0$, B=M	;ADD
@=D, $\bar{L}/E=0$, A=M	
@=D, ALU= +, $\bar{L}/E=1$, FZ=Z	
@=F, $\bar{L}/E=0$, B=M	;CMP
@=D, $\bar{L}/E=0$, A=M	
@=X, ALU= \oplus , $\bar{L}/E=0$, FZ=Z	
@=F, $\bar{L}/E=0$, B=M	;MOV
@=D, ALU=B, $\bar{L}/E=1$, FZ=Z	
@=D, PC=@+1, $\bar{L}/E=0$, IR=M	;BEQ

 4.3 Formato de microinstrucción

- Cada microinstrucción debe contener las señales de control de la UP
- Hay que especificar la secuencia de microinstr. de cada instrucción
- Habrá muchos saltos → en vez de usar una microinstr. de salto, hacer que todas las microinstr. puedan saltar
- Hay que permitir saltar siempre, nunca o en función de las señales de entrada (campo *Test*)




- Saltar a *Destino* si Test₂ = Señal(Test₁ Test₀)
- E.g. 100 → ¿1=CO₀?, 001 → ¿0=CO₁?, 111 → ¿1=0?

4.4 Microprograma en micromemoria

	Dest.	Test	MX	ALU	\bar{L}/E	PC	IR	A	B	FZ	
0	XXXX	111	00	XX	0	1	1	0	0	0	<i>fetch</i>
1	1000	100	XX	XX	0	0	0	0	0	0	<i>decod:</i> si CO ₀ =1 ir a 8
2	0110	101	XX	XX	0	0	0	0	0	0	<i>decod:</i> si CO ₁ =1 ir a 6
3	XXXX	111	10	XX	0	0	0	0	1	0	ADD (CO=00): búsq. op. F
4	XXXX	111	11	XX	0	0	0	1	0	0	búsqueda op. D
5	0000	011	11	00	1	0	0	0	0	1	suma; flag Z; ir a 0
6	XXXX	111	10	XX	0	0	0	0	1	0	MOV (CO=10): búsq. op. F
7	0000	011	11	10	1	0	0	0	0	1	mueve; flag Z; ir a 0
8	1100	101	XX	XX	0	0	0	0	0	0	<i>decod:</i> si CO ₁ =1 ir a 12
9	XXXX	111	10	XX	0	0	0	0	1	0	CMP (CO=01): búsq. op. F
10	XXXX	111	11	XX	0	0	0	1	0	0	búsqueda op. D
11	0000	011	XX	01	0	0	0	0	0	1	compara; flag Z; ir a 0
12	0000	010	XX	XX	0	0	0	0	0	0	BEQ (CO=11): si FZ=0 ir a 0
13	0001	011	11	XX	0	1	1	0	0	0	ir a 1; (<i>fetch</i> destino de salto)

4.5 Secuenciador detallado

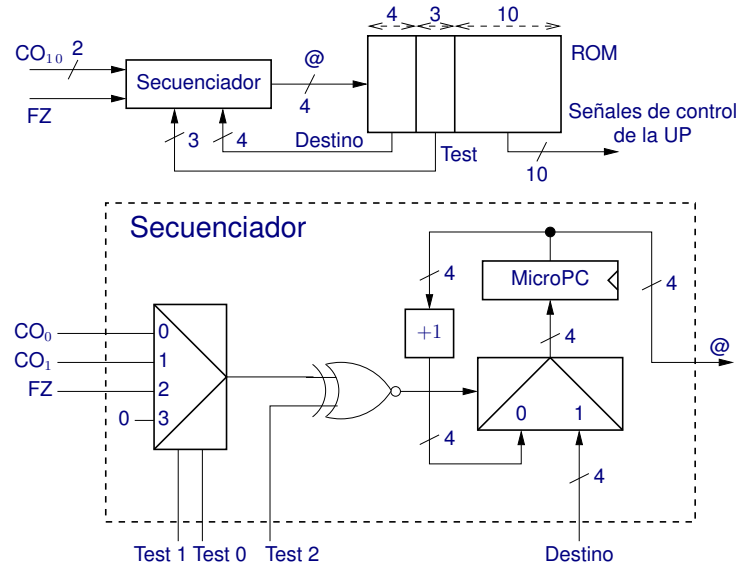

5 Modificaciones

Deseamos realizar una operación que multiplique por 4 un operando:

$$\begin{aligned} \text{CUAD F, D} \quad D &\leftarrow 4 \times (F) \\ \text{FZ} &\leftarrow \zeta(F) = 0? \end{aligned}$$

- Modificación por *software*: No modificamos la máquina sencilla, sino que realizamos la operación CUAD usando las instrucciones disponibles

$$\text{CUAD A,B} \equiv \text{MOV A,B ; ADD B,B ; ADD B,B}$$

E.g: “Ejecutar” (emular) en un PC (x86-64/amd64) un código de CDROM (ROM) de PlayStation (MIPS R3000)

- Modificación por *hardware*: Modificamos tanto la UP como la UC. La ALU deber hacer la operación de multiplicar por 4 (e.g. $\text{ALU}_{10} = 1 \ 1$). La UC debe tener la sucesión de estados que lleven a cabo la instrucción

5 Modificaciones: CUAD F, D

- Modificación por *firmware*: Modificamos sólo la UC. Sólo necesitamos sustituir el bloque ROM (microprogramado o no) por otro que contenga la sucesión de estados para llevar a cabo CUAD *usando la UP original*
 - Si en vez de en ROM está en mem. flash sólo hay que actualizar su contenido (e.g. *flashear* el móvil, cámara de fotos, *router*, TV, etc.) para cambiar su funcionamiento

Valoración:

- Por *software* es más barato (no hacemos cambios de hardware) pero más lento en tiempo de ejecución de la nueva instrucción
- Por *hardware* es más caro pero más rápido
- Por *firmware* tiene coste y velocidad intermedios

5.1 Modif.: CLEAR, MOVD, ACUM

Deseamos *añadir* las siguientes instrucciones a la máquina sencilla:

Mnemónico	Detalle	Descripción
CLEAR D	$D \leftarrow 0$	Puesta a 0 sin alterar FZ
MOVD K, D	$D \leftarrow K$ $\text{FZ} \leftarrow \zeta(K = 0?)$	Mueve la constante K a D
ACUM K, D	$D \leftarrow (D) + K$ $\text{FZ} \leftarrow \zeta(D) + K = 0?$	Acumula la constante K en D

- Como tenemos más instrucciones necesitamos más bits de código de operación
 - Debemos cambiar el formato de instrucción (lo mínimo posible: usando bits no usados hasta ahora)


5.1 Modif.: CLEAR, MOVD, ACUM (II)

- Podemos incluir los nuevos códigos de operación (E) en los bits no usados de la instrucción BEQ
- Debemos incluir la constante K (16 bits) en la propia instrucción para las instrucciones MOVD y ACUM
 - Necesitamos una palabra adicional para codificar K

2		2		5			7		Instr.	CO ₁	CO ₀	E ₁	E ₀				
CO	E	X			@ operando D												
													ADD	0	0		
													CMP	0	1		
													MOV	1	0		
													BEQ	1	1	0	0
													CLEAR	1	1	0	1
													MOVD	1	1	1	0
													ACUM	1	1	1	1

16	
K	

5.1 Modif.: CLEAR, MOVD, ACUM (III)

 

Salidas	S13	S14	S15	S16	S17
MX ₁₀	11	00	11	11	11
ALU ₁₀	11	XX	10	XX	00
L/E	1	0	1	0	1
PC ← @ +1	0	1	0	0	0
IR ← M	0	0	0	0	0
A ← M	0	0	0	1	0
B ← M	0	1	0	0	0
FZ ← Z	0	0	1	0	1

Créditos de material reutilizado

Imagen «Máquina diferencial» (p. 3): © Science Museum London (bordes eliminados)

Imagen «Máquina analítica» (p. 4): © Marcin Wichary