
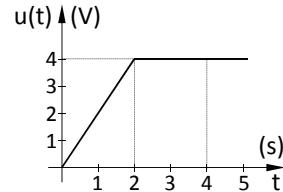


Cuestión 1: La figura muestra la forma de onda de la tensión en bornes de la bobina para (1 punto) la referencia indicada en el circuito.

Determinar la forma de onda de $i_g(t)$ (valor de la fuente de intensidad). Considerar descargados inicialmente tanto la bobina como el condensador.

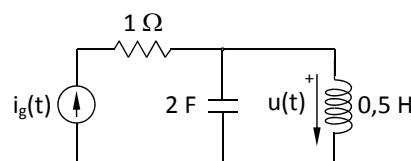


Cuestión 2: Calcular la intensidad, $i(t)$, que (1 punto) circula por el condensador del circuito de la figura.

Datos: $i_g(t) = 5 \operatorname{sen}(200t + \pi/4)$

$e_g(t) = 2 \text{ V}$


$R = 1 \Omega, L = 5 \text{ mH}, C = 10 \text{ mF}$

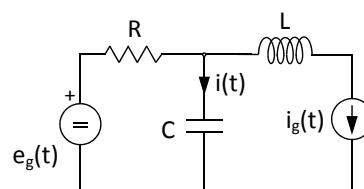


Cuestión 3: Determinar las potencias activa y (1 punto) reactiva cedidas por los dipolos y por la bobina del circuito de la figura.

Datos: $U_2 = -j20$


$I_1 = 10 + j10$

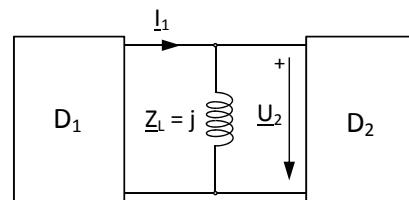

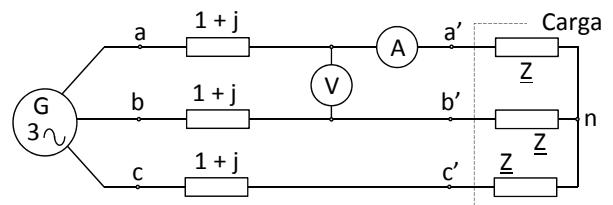Cuestión 4: En el sistema trifásico equilibrado (secuencia directa) mostrado en la figura, (1 punto) la carga tiene un factor de potencia de 0,866 inductivo. La medida indicada por el voltímetro es de 400 V y la medida del amperímetro es de 10 A. Determinar las (3) tensiones de línea en bornes del generador. Considerar la tensión del voltímetro como origen de fases y los equipos de medida ideales.




Problema 1: Dado el circuito de la figura, determinar, aplicando el **método de análisis por nudos** y tomando el nudo 0 como nudo de referencia, la potencia cedida por cada una de sus fuentes y la potencia absorbida por cada uno de los elementos restantes. Comprobar que se verifica el balance de potencias.

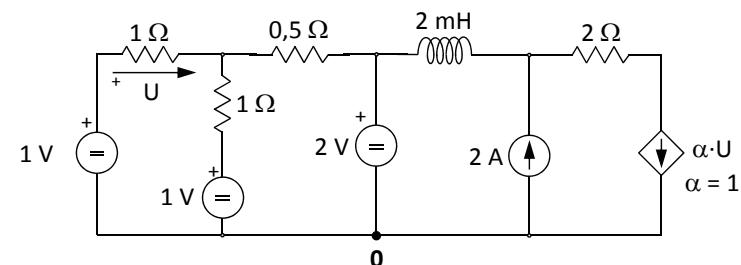


Problema 2: Para el dipolo de la figura:

- (3 puntos)
- Determinar el equivalente Thévenin y el equivalente Norton vistos desde sus terminales A y B, y comprobar los resultados.
 - Determinar el valor de la impedancia Z que, colocada entre los terminales A y B, absorbe la máxima potencia activa.

Datos: $I_g = 3 \angle 0^\circ$, $R_1 = 9 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 3 \Omega$, $1/\omega C = 6 \Omega$, $a = 3$

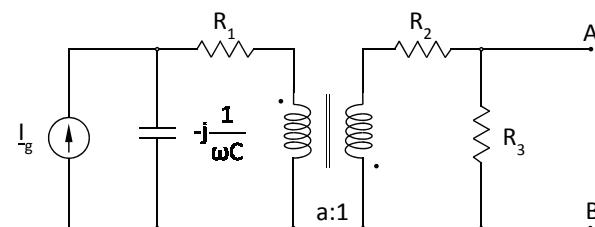

Cuestión 1: $i_g(t) = \begin{cases} 4 + 2t^2 & 0 \leq t \leq 2 \\ 8t - 8 & t \geq 2 \end{cases}$

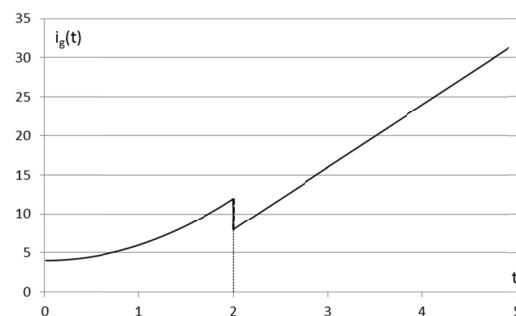

Cuestión 2: $i(t) = 4,472 \sin(200t - 0,602\pi)$

Cuestión 3: Bobina: $P_{cedL} = 0 W$; $Q_{cedL} = -I_L^2 \cdot X_L = -20^2 = -400 \text{ var}$

Dipolo 1: $\begin{cases} P_{cedD1} = -200 W \\ Q_{cedD1} = -200 \text{ var} \end{cases}$

Dipolo 2: $\begin{cases} P_{cedD2} = 200 W \\ Q_{cedD2} = 600 \text{ var} \end{cases}$




Cuestión 4: Las tensiones de línea en bornes del generador valen:

$U_{ab} = 423,694 \angle 0,85^\circ$

$U_{bc} = 423,694 \angle -119,15^\circ$

$U_{ca} = 423,694 \angle 120,85^\circ$

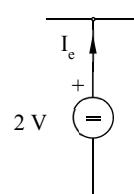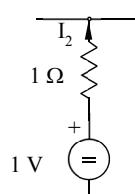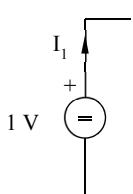
Problema 1: Potencia cedida por las fuentes (calculadas según las referencias indicadas).



$P_{cedEg1} = E_{g1} \cdot I_1 = 1V \cdot (-0,5 A) = -0,5 W$

$P_{cedEg2} = E_{g2} \cdot I_2 = 1V \cdot (-0,5 A) = -0,5 W$

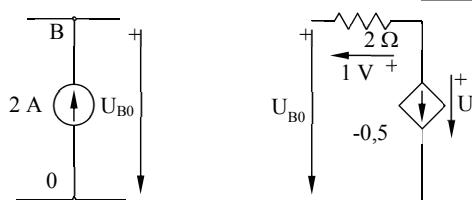$P_{cedEg3} = E_{g3} \cdot I_e = 2V \cdot (-1,5 A) = -3 W$



$$P_{cedig1} = U_{B0} \cdot I_{g1} = 2V \cdot 2A = 4W$$

$$P_{cedig2} = -U_i \cdot I_{g2} = -3V \cdot (-0,5A) = 1,5W$$

Potencias absorbidas por el resto de los elementos:

$$P_{absR1} = I_1^2 \cdot R_1 = (-0,5A)^2 \cdot 1 = 0,25W$$

$$P_{absR2} = I_2^2 \cdot R_2 = (-0,5A)^2 \cdot 1 = 0,25W$$

$$P_{absR3} = I_3^2 \cdot R_3 = (-1A)^2 \cdot 0,5 = 0,5W$$

$$P_{absRS} = I_5^2 \cdot R_5 = (-0,5A)^2 \cdot 2 = 0,5W$$


$$P_{absL} = 0W$$

Balance de potencias:


$$\sum P_{ced \text{ fuentes}} = \sum P_{abs \text{ resto elementos}}$$

$$\begin{aligned} \sum P_{ced \text{ fuentes}} &= -0,5 - 0,5 - 3 + 4 + 1,5 = 1,5W \\ \sum P_{abs \text{ resto elementos}} &= 0,25 + 0,25 + 0,5 + 0,5 = 1,5W \end{aligned} \quad \text{Comprobado}$$

Problema 2: Equivalente Thévenin:

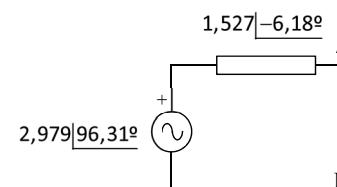

Equivalente Norton:

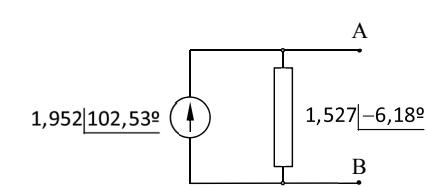

Comprobación: $\frac{U_0}{I_{cc}} = \frac{2,979 \angle 96,31^\circ}{1,952 \angle 102,53^\circ} = 1,526 \angle -6,22^\circ \approx Z_{eq}$

b) $Z_{máx \text{ pot}} = Z_{eq}^* = 1,527 \angle +6,18^\circ = 1,518 + j0,164$