

Nombre:

Sección:


Prueba 1. Curso 2021/22

(Duración de la prueba: 45 min)

Cuestión 1: Las bobinas acopladas magnéticamente, de parámetros L_1 , L_2 y M , se conectan tal y como se muestra en la figura. (5 puntos)

a) Determinar los terminales correspondientes de estas dos bobinas, justificando el resultado.

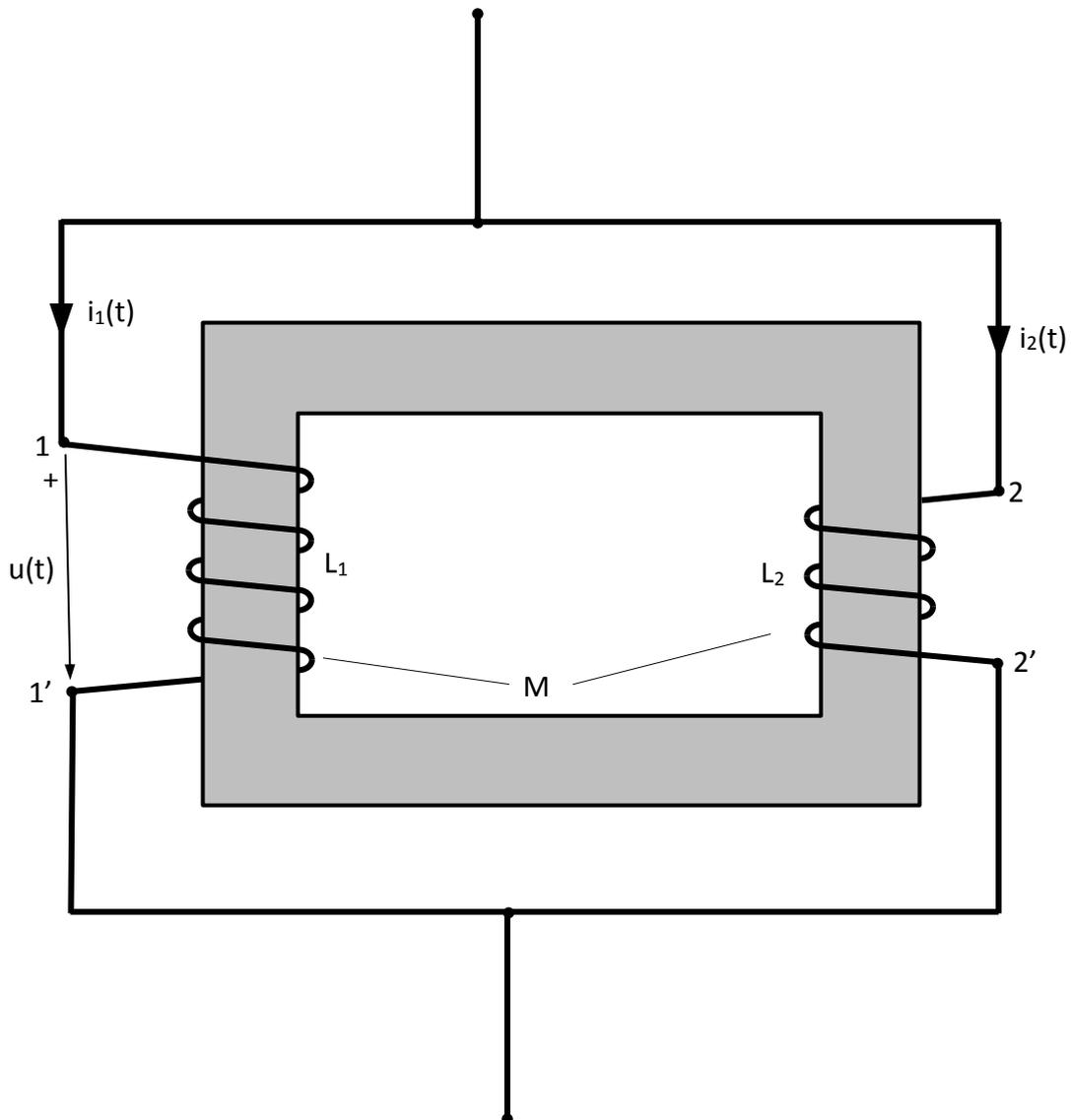b) Para las referencias indicadas en la figura, determinar la relación $\frac{di_1(t)/dt}{di_2(t)/dt}$ en función de los parámetros de ambas bobinas.



Cuestión 2: Dado el circuito de la figura y la referencia indicada en él, determinar el valor de la intensidad I . La fuente del circuito es de corriente continua y el circuito se encuentra en régimen estacionario.
(5 puntos)

