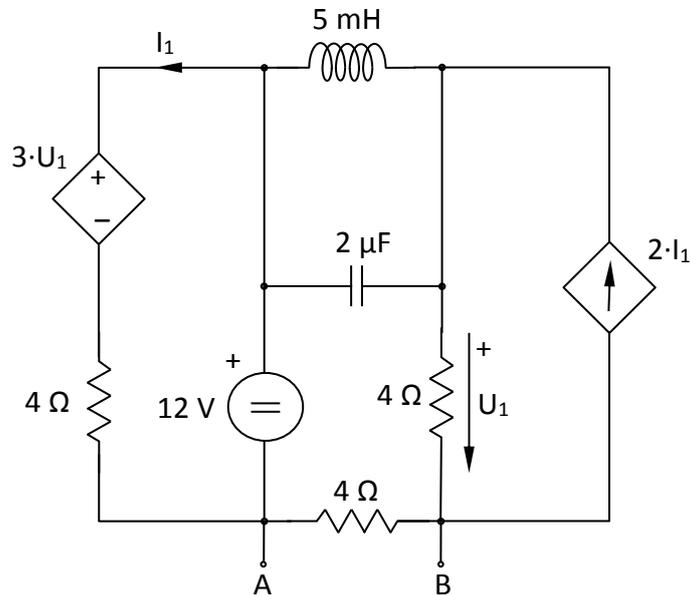


**Prueba corta 3. Curso 2020\_21**

**Cuestión:** Dado el dipolo activo de la figura, que se encuentra en régimen estacionario, calcular utilizando el método **análisis por mallas** la corriente de cortocircuito entre los terminales A y B.



- a) Dibujar el dipolo cortocircuitado y transformado para aplicarle el método de **análisis por mallas**. Indicar sobre este dibujo las referencias de la corriente de cortocircuito y las corrientes de circulación consideradas, así como el resto de referencias necesarias.

**Nombre:** ..... **Sección:** .....

**b)** Escribir todas las ecuaciones correspondientes al **análisis por mallas** del circuito de manera que se pueda obtener una solución única del sistema de ecuaciones.


Ecuaciones adicionales:

**c)** Calcular la corriente de cortocircuito.


$I_{cc} =$  .....

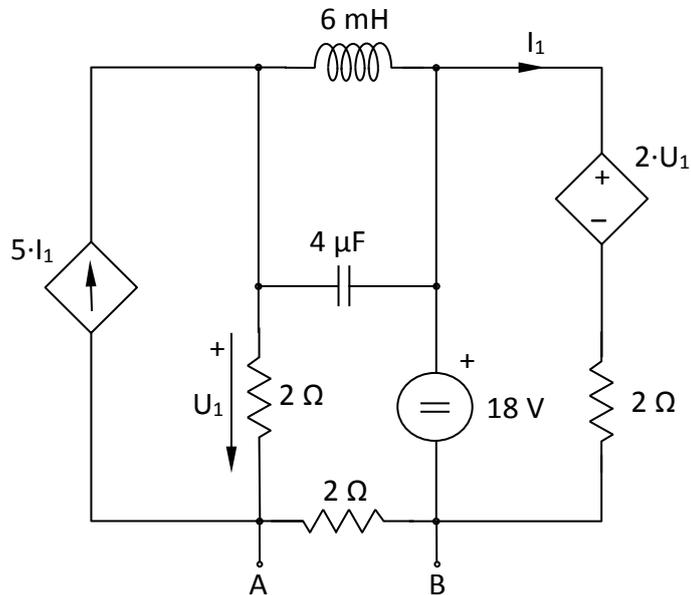**Prueba corta 3. Curso 2020\_21**

**Cuestión:** Dado el dipolo activo de la figura, que se encuentra en régimen estacionario, calcular utilizando el método **análisis por mallas** la corriente de cortocircuito entre los terminales A y B.



 a) Dibujar el dipolo cortocircuitado y transformado para aplicarle el método de **análisis por mallas**. Indicar sobre este dibujo las referencias de la corriente de cortocircuito y las corrientes de circulación consideradas, así como el resto de referencias necesarias.



**Nombre:** ..... **Sección:** .....

**b)** Escribir todas las ecuaciones correspondientes al **análisis por mallas** del circuito de manera que se pueda obtener una solución única del sistema de ecuaciones.

Ecuaciones adicionales:

**c)** Calcular la corriente de cortocircuito.

$I_{cc} =$  .....